


Προβλεψή Αξιολόγησης

ελ 16604


Εξάμηνο: 8^ο

Ηλεκτρονική Ι - 3^η Σειρά Ασκήσεων

Άσκηση 1)

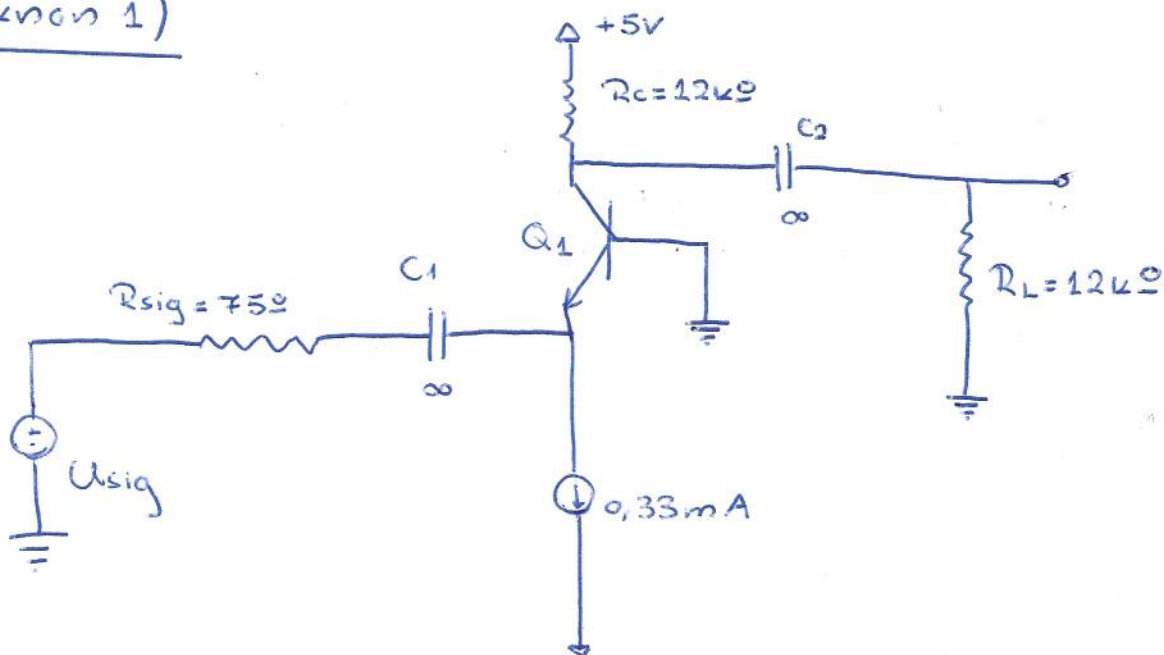

DC ανάλυση :

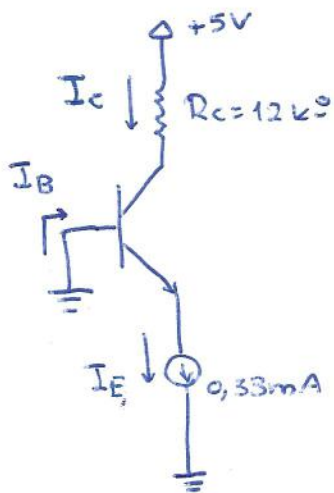

$$I_E = 0,33\text{mA}$$

$$I_C = \alpha \cdot I_E = 0,99 \cdot 0,33\text{mA} = 0,327\text{mA}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow \frac{\beta}{\beta + 1} = 0,99 \Rightarrow \beta = 99$$

$$I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0,327\text{mA}}{99} = 0,0033\text{mA}$$

$$5 - V_C = I_C R_C \Rightarrow V_C = 5 - I_C R_C =$$

$$= 5 - (0,327\text{mA}) \cdot (12\text{k}\Omega) = 1,076\text{V}$$

Apa contoh:

$$I_E = 0,33 \text{ mA}$$

$$I_C = 0,327 \text{ mA}$$

$$I_B = 0,0033 \text{ mA}$$




$$V_C = 1,076 \text{ V}$$

$$r_{\pi} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{25 \text{ mV}}{0,0033 \text{ mA}} = 75,75,76 \Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,327 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0,013$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{0,33 \text{ mA}} = 75,76 \Omega$$

AC analysis

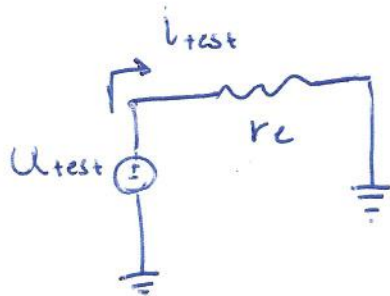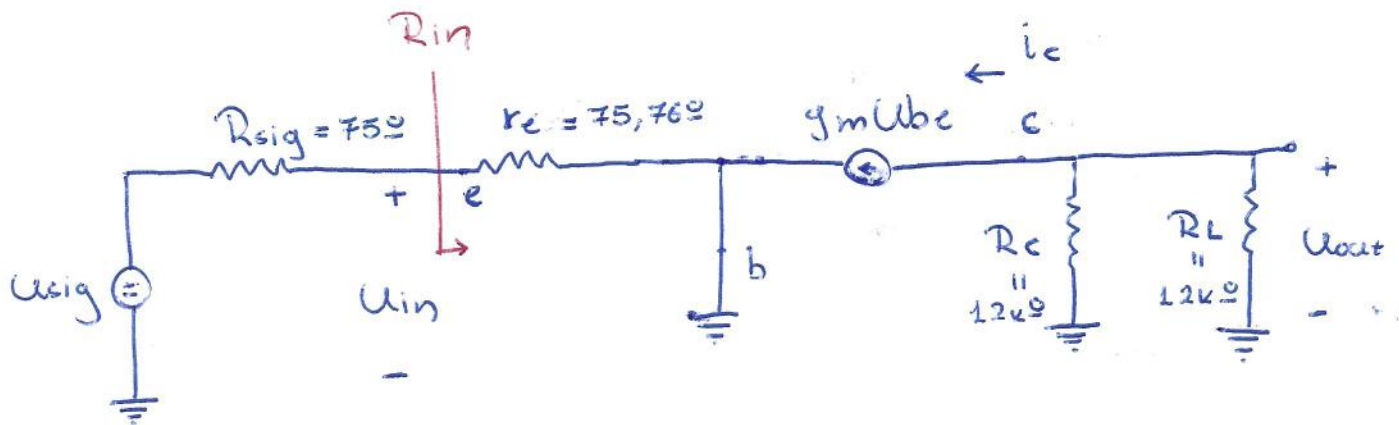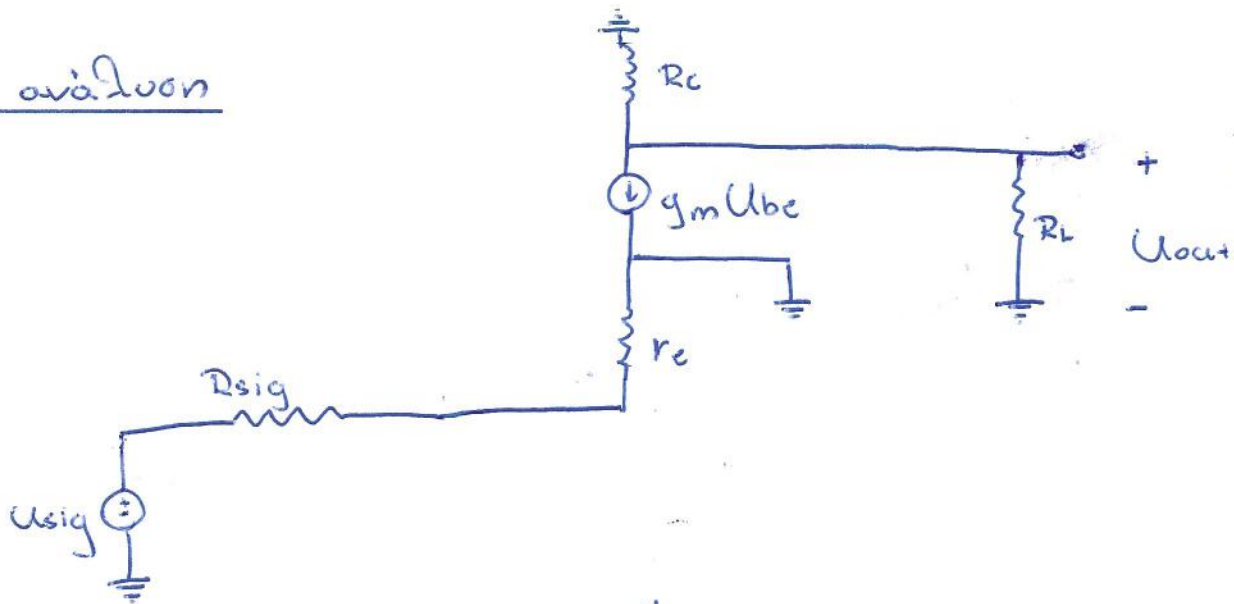

$$R_{in} = \frac{U_{test}}{i_{test}} = r_e$$

$$U_{out} = -(R_C \parallel R_L) \cdot i_c \quad (1)$$

$$U_{in} = U_{sig} \cdot \frac{r_e}{R_{sig} + r_e} \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} U_{be} &= -U_{eb} = -U_{in} \\ I_c &= g_m \cdot U_{be} = -g_m \cdot U_{eb} \end{aligned} \right\} I_c = -g_m U_{in}$$

$$(1) \Rightarrow U_{out} = -(R_c \parallel R_L) (-g_m \cdot U_{in})$$

$$(2) \Rightarrow U_{out} = -(R_c \parallel R_L) \cdot \left(-g_m \cdot U_{sig} \cdot \frac{r_e}{R_{sig} + r_e} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{sig}} = -\frac{R_c R_L}{R_c + R_L} \cdot (-g_m) \cdot \frac{r_e}{R_{sig} + r_e} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{sig}} = \frac{R_c R_L}{R_c + R_L} \cdot g_m \cdot \frac{r_e}{R_{sig} + r_e} =$$

$$= \frac{(12k\Omega)(12k\Omega)}{12k\Omega + 12k\Omega} \cdot 0,013 \cdot \frac{75,76\Omega}{75\Omega + 75,76\Omega} = 39,2$$


$$\Rightarrow \boxed{\frac{U_{out}}{U_{sig}} = 39,2}$$

Σημείωση: Παρατηρώντας πως ο ενισχυτής μας είναι κοινής βάσης μπορούμε κατανοήσει να πούμε:


$$\bullet R_{in} = r_e$$

$$\bullet \frac{U_{out}}{U_{sig}} = \frac{\alpha (R_c \parallel R_L)}{R_{sig} + r_e}$$

Aufgaben 2)

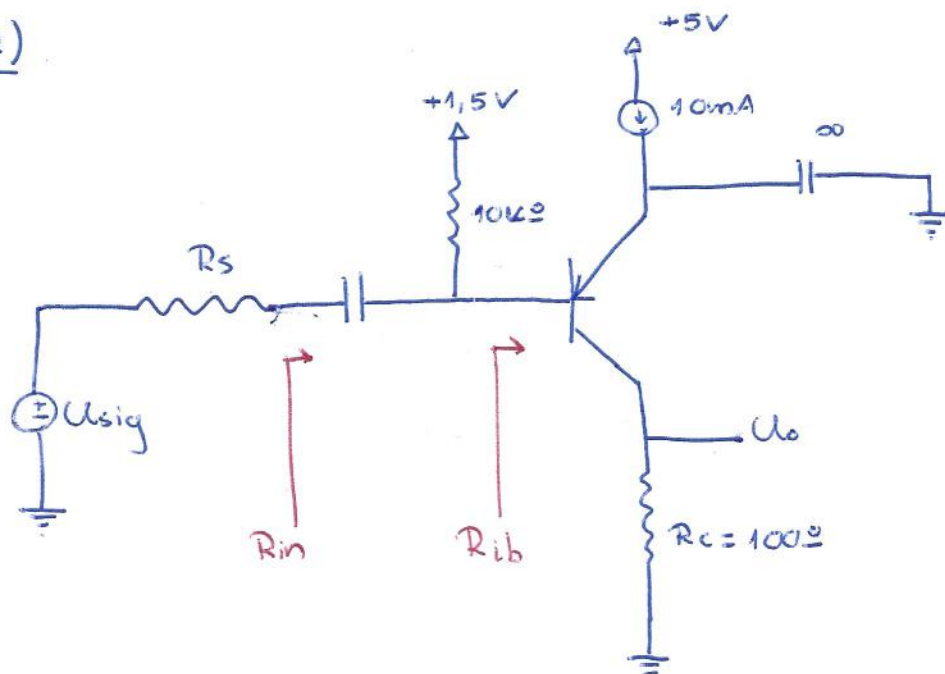

DC analysis

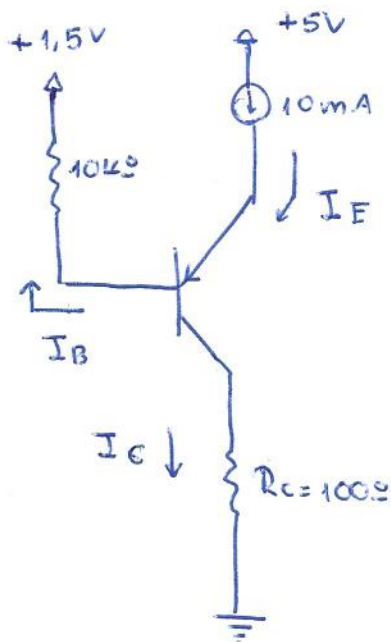

$$I_E = 10\text{mA}, B = 200$$

$$I_E = (B+1)I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{B+1} = \frac{10\text{mA}}{201} = 0,05\text{mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 200 \cdot 0,05\text{mA} = 9,95\text{mA}$$


$$V_C = R_C I_C = 100 \cdot 9,95\text{mA} = \boxed{0,995\text{A}}$$


Also:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{9,95\text{mA}}{25\text{mV}} = 0,398$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{25\text{mV}}{0,05\text{mA}} = 502,5\Omega$$

AC analysis

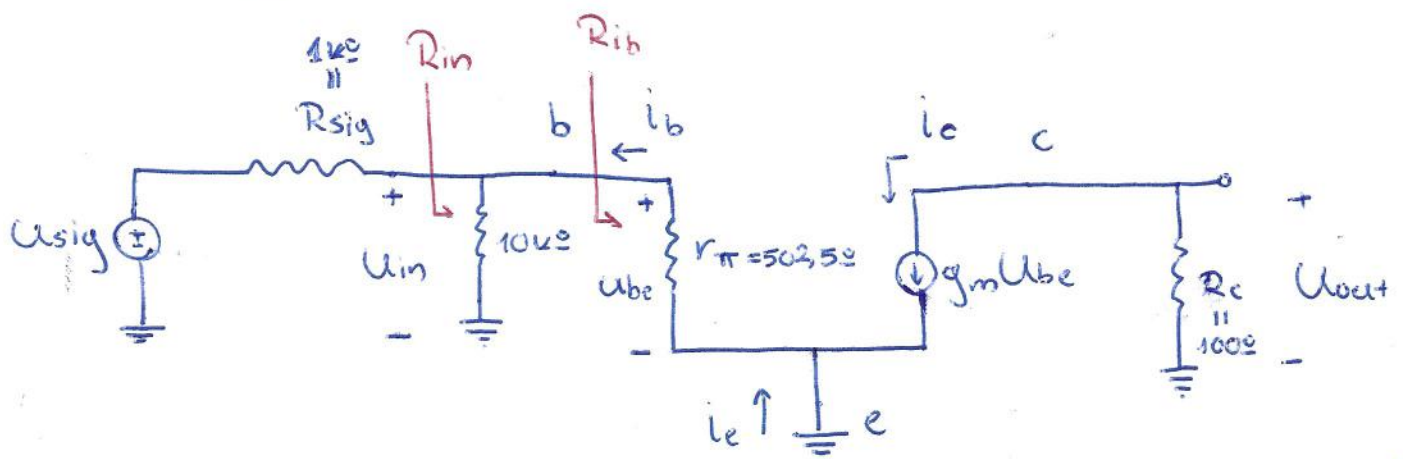

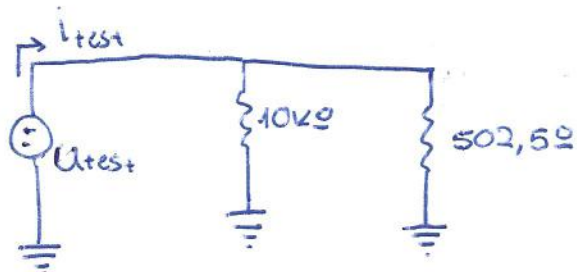

$$R_{in} = \frac{U_{test}}{I_{test}}$$

$$R_{in} = \frac{10k\Omega \cdot 502,5\Omega}{10k\Omega + 502,5\Omega} = \boxed{478,46\Omega}$$

$$\boxed{R_{ib} = r_{\pi} = 502,5\Omega}$$

$$U_{out} = -i_c \cdot R_c = -g_m U_{be} R_c \quad (1)$$

$U_{be} = U_{in}$: Τάση στα άκρα της R_{in} .

$$U_{be} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot U_{sig} \xrightarrow{(1)} U_{out} = -g_m \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot U_{sig} R_c$$

$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{sig}} = -g_m R_c \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = (-0,398) \cdot 100\Omega \cdot \frac{478,46\Omega}{478,46\Omega + 10^3\Omega}$$

$$= -12,78 \quad \text{Αρα} \quad \boxed{\frac{U_{out}}{U_{sig}} = -12,78}$$

Σημείωση: Ο ενισχυτής είναι κοινού εκπομπού οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατευθείαν οι τύποι:

$$\bullet R_{in} = r_{\pi} = (1 + \beta) r_e$$

$$\bullet \frac{U_{sig}}{U_{out}} = -\beta \cdot \frac{R_c // R_L}{R_{sig} + r_{\pi}} = \frac{R_c // R_L}{R_{sig} + (1 + \beta) r_e}$$

(στη περίπτωση μας $R_c = R_L$)


$$\text{Αν θέλουμε } U_{out} = \pm 0,4V \text{ τότε } |U_{sig}| = \left| \frac{0,4}{-12,78} \right| = \boxed{0,0313V}$$

$$U_{be} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot U_{sig} = \frac{478,46}{478,46 + 10^3} \cdot 0,0313 = \boxed{0,01V}$$

Arvonen 3)

Tehtävä 17.58 Sedra Smith

DC arvio:

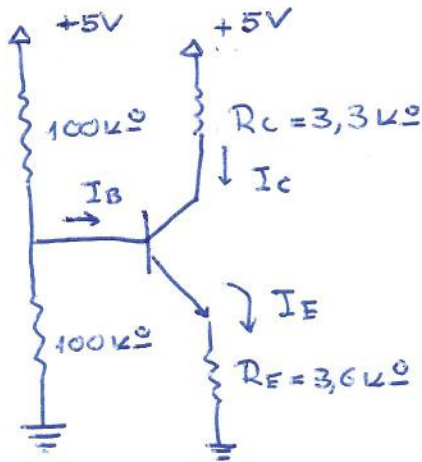

$$\beta = \infty \Rightarrow I_B = 0 \text{ u' } I_C = I_E$$

$$V_B = \frac{100k\Omega}{100k\Omega + 100k\Omega} \cdot 5V = 2,5V$$

$$V_E = 2,5 - 0,7 = 1,8V$$



$$I_E = \frac{1,8V}{3,6k\Omega} = 0,5mA = I_C$$

$$V_C = 5V - 3,3k\Omega \cdot 0,5mA = 3,35V$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,5mA}{25mV} = 0,02$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25mV}{0,5mA} = 50\Omega$$

AC arvio

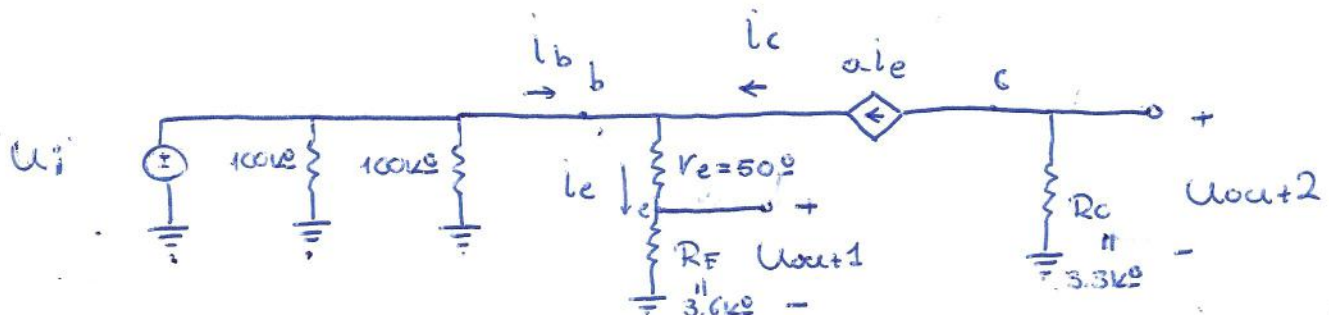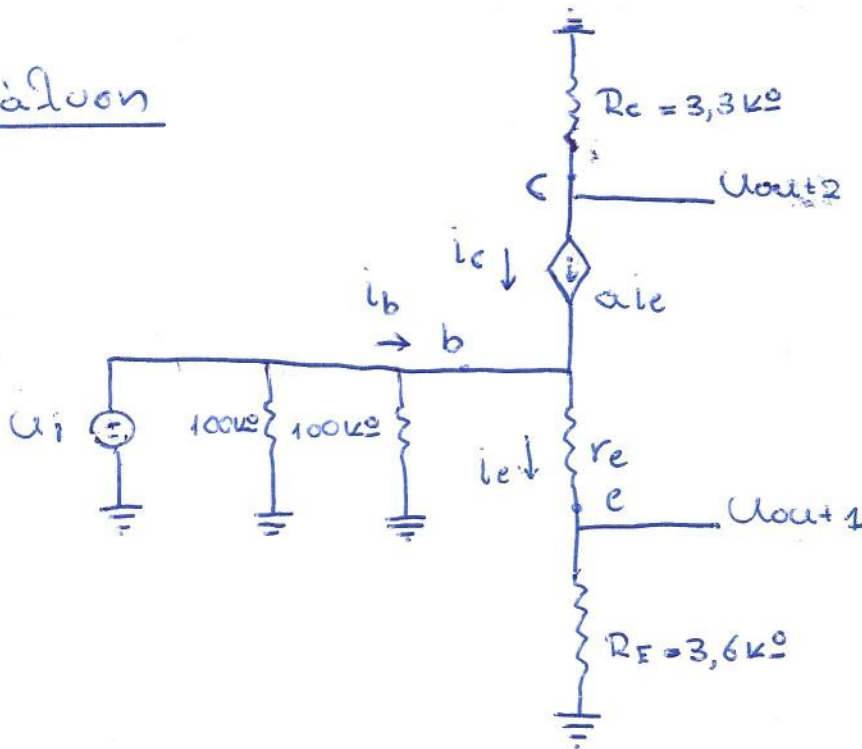

$I_b = 0$ συνεπώς οι αντιστάσεις $100\text{k}\Omega$ δεν διαρρέονται από ρεύμα και η τάση στο σημείο b είναι $U_b = U_i$. Έτσι έχουμε:

$$U_{out1} = \frac{R_E}{R_E + r_e} \cdot U_i \Rightarrow \boxed{\frac{U_{out1}}{U_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e}}$$

$$\left. \begin{aligned} U_{out2} &= -\alpha I_e \cdot R_c \\ I_e &= \frac{U_i}{R_E + r_e} \end{aligned} \right\} U_{out2} = -\alpha \cdot \frac{U_i}{R_E + r_e} \cdot R_c \Rightarrow \boxed{\frac{U_{out2}}{U_i} = -\alpha \cdot \frac{R_c}{R_E + r_e}}$$

$$\frac{U_{out1}}{U_i} = \frac{3,6\text{k}\Omega}{50\Omega + 3,6\text{k}\Omega} = \boxed{0,986}$$


$$\frac{U_{out2}}{U_i} = -\frac{1 \cdot 3,3\text{k}\Omega}{50\Omega + 3,6\text{k}\Omega} = \boxed{-0,904}$$

Εάν ο ακροδεκτής U_{o1} γειωθεί:

$$I_e = \frac{U_i}{r_e} \rightarrow U_{out2} = -\alpha \cdot \frac{U_i}{r_e} \cdot R_c \Rightarrow \boxed{\frac{U_{out2}}{U_{in}} = -\alpha \cdot \frac{R_c}{r_e}} =$$

$$= -1 \cdot \frac{3,3\text{k}\Omega}{3,6\text{k}\Omega} = \boxed{-0,92}$$

Άσκηση 4)

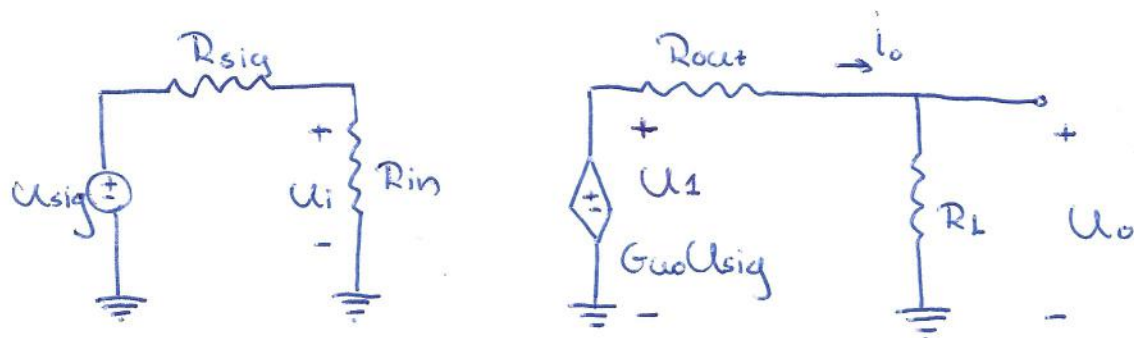

Για $R_L = \infty$ η R_L δεν διαρρέεται από ρεύμα και έχουμε το κέρδος ανοικτού βρόχου: $G_{u0} = \frac{U_o}{U_{sig}} \Big|_{R_L \rightarrow \infty}$ (1)
 $U_o = U_i$

$$A_{u0} = \frac{U_o}{U_{in}} \Rightarrow U_o = A_{u0} \cdot U_{in} \xrightarrow{(1)} G_{u0} = \frac{A_{u0} \cdot U_{in}}{U_{sig}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G_{u0} = \frac{U_{in}}{U_{sig}} \cdot A_{u0} \quad (2).$$

$$U_i = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot U_{sig} \Rightarrow \frac{U_i}{U_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$

$$(2) \rightarrow \boxed{G_{u0} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot A_{u0}}$$


$$\text{Ισοδύναμο κέρδος τάσης: } G_u = \frac{U_o}{U_{sig}} \left. \begin{array}{l} G_{u0} = \frac{U_i}{U_{sig}} \Rightarrow U_{sig} = \frac{U_i}{G_{u0}} \end{array} \right\} G_u = \frac{U_o}{\frac{U_i}{G_{u0}}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G_u = \frac{U_o}{U_i} \cdot G_{u0} \quad (3)$$



$$U_o = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot U_1 \Rightarrow \frac{U_o}{U_1} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$$

$$(3) \rightarrow \boxed{G_u = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot G_{uo}}$$

Άσκηση 5)

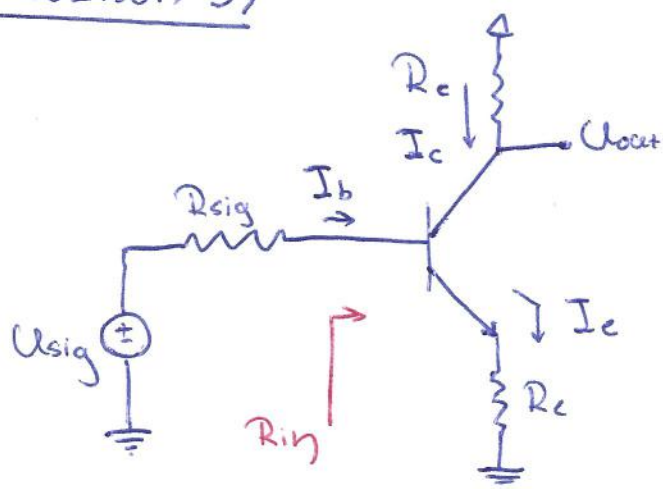

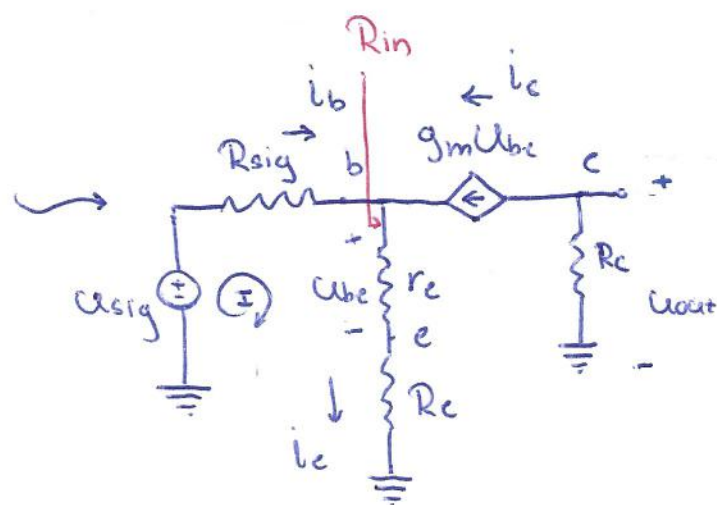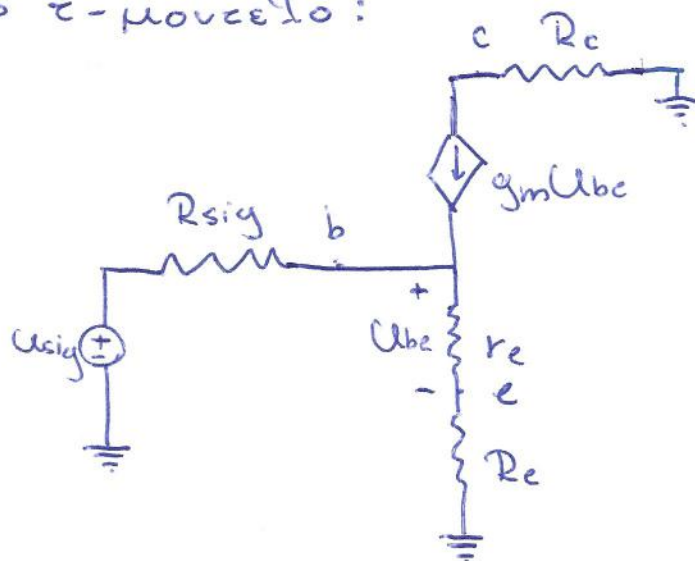Εφόσον έχουμε αντιστάση R_e επιλέγουμε για την AC ανάλυση το π -μοντέλο:



$$R_{in} = 15 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 74$$


$$U_{sig} = 0,15 \text{ V}$$

$$R_c = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_{sig} = 30 \text{ k}\Omega$$

$$U_{be} = 5 \text{ mV}$$

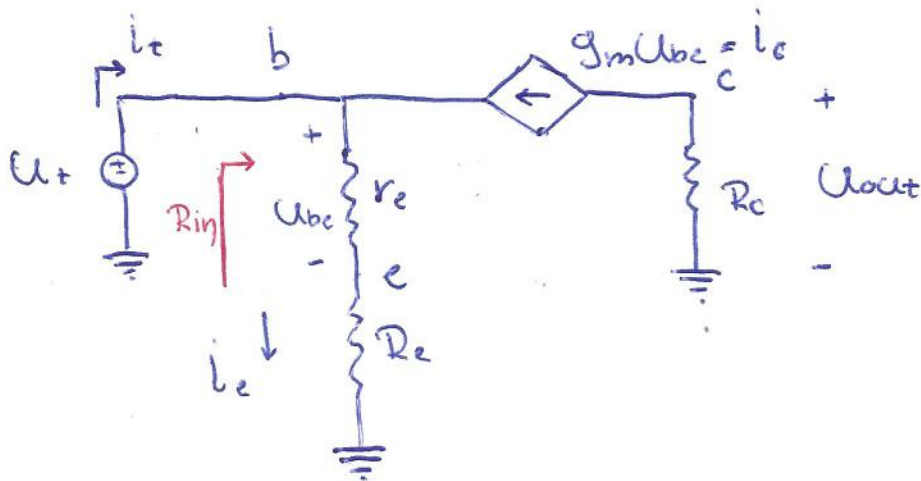Τοποθετώ δοκιμαστική πηγή αριστερά του ακροδέκτη b :



$$U_t = i_t \cdot R_{in} \Rightarrow R_{in} = \frac{U_t}{i_t} \quad (1)$$

$$i_t = i_b, \quad i_e = (\beta + 1) \cdot i_b = (\beta + 1) \cdot i_t$$

$$U_t = i_e \cdot (r_e + R_e) = (\beta + 1) \cdot i_t (r_e + R_e)$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} R_{in} = \frac{(\beta + 1) \cdot i_t (r_e + R_e)}{i_t} = (r_e + R_e)(\beta + 1)$$


$$\Rightarrow R_{in} = (r_e + R_e)(\beta + 1) \quad (2)$$

N.T.V. \odot : $-U_{sig} + R_{sig} \cdot i_b + U_b = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow i_b = \frac{U_{sig} - U_b R_{in}}{R_{sig}} \quad (2)$$

$$U_b = U_{sig} \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$
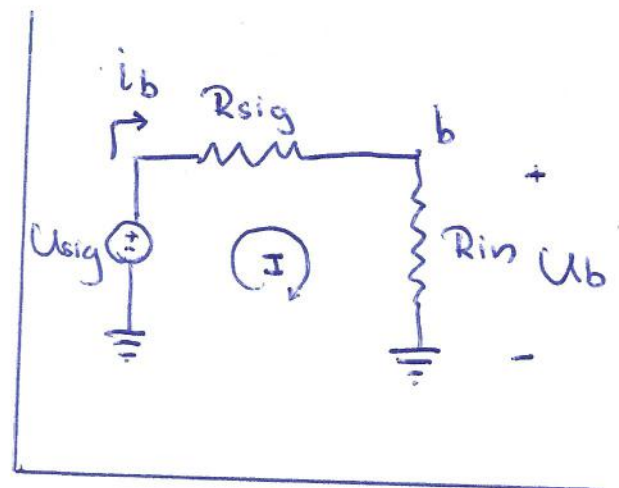
$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} i_b = \frac{U_{sig} \left(1 - \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \right)}{R_{sig}} =$$



$$\stackrel{(2)}{=} \frac{U_{sig} \left(1 - \frac{r_e + R_e}{r_e + R_e + R_{sig}} \right)}{R_{sig}}$$

$$= \frac{0,15V \left(1 - \frac{15k\Omega}{15k\Omega + 30k\Omega} \right)}{30k\Omega} = 3,33\mu A$$

$$I_e = (\beta + 1) I_b = (74 + 1) \cdot 3,33\mu A = \boxed{0,25mA}$$

$$U_b = 0,15V \cdot \frac{15k\Omega}{15k\Omega + 30k\Omega} = 0,05V$$

~~$$U_{be} = U_b \cdot \frac{r_e}{R_{in}}$$

$$U_{be} = I_e \cdot r_e$$

$$\Rightarrow 0,25mA \cdot r_e = 0,05V \cdot \frac{r_e}{15k\Omega} \Rightarrow r_e =$$~~

$$U_{be} = I_e \cdot r_e \Rightarrow r_e = \frac{U_{be}}{I_e} = \frac{5mV}{0,25mA} = 20\Omega \Rightarrow \boxed{r_e = 20\Omega}$$

$$(2) \rightarrow R_{in} = (r_e + R_e)(\beta + 1) \Rightarrow r_e + R_e = \frac{R_{in}}{\beta + 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_e = \frac{R_{in}}{\beta + 1} - r_e = \frac{15k\Omega}{74 + 1} - 20\Omega \Rightarrow \boxed{R_e = 180\Omega}$$

$$U_{out} = -I_e \cdot R_c = -\alpha I_e \cdot R_c = -\alpha(\beta + 1) \cdot I_b \cdot R_c =$$

$$= -\frac{\beta}{\beta + 1} \cdot (\beta + 1) \cdot R_c \cdot \frac{U_{sig}}{R_{sig} + R_{in}} = -\beta \cdot R_c \cdot \frac{U_{sig}}{R_{sig} + R_{in}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{sig}} = -\beta \cdot \frac{R_c}{R_{sig} + R_{in}} = G_v \Rightarrow$$


$$\Rightarrow G_v = -77 \cdot \frac{6 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega + 15 \text{ k}\Omega} \Rightarrow \boxed{G_v = -9,87}$$


$$U_{out \max} = -\beta \cdot \frac{R_c}{R_{sig} + R_{in}} \cdot U_{sig \max} =$$

$$= -9,87 \cdot 0,15 \text{ V} = \boxed{-1,48 \text{ V} : \text{Μεγιστο πλτος σηματος εξόδου}}$$

Άσκηση 6)

Εξομμε το εφής ενισχυτή :

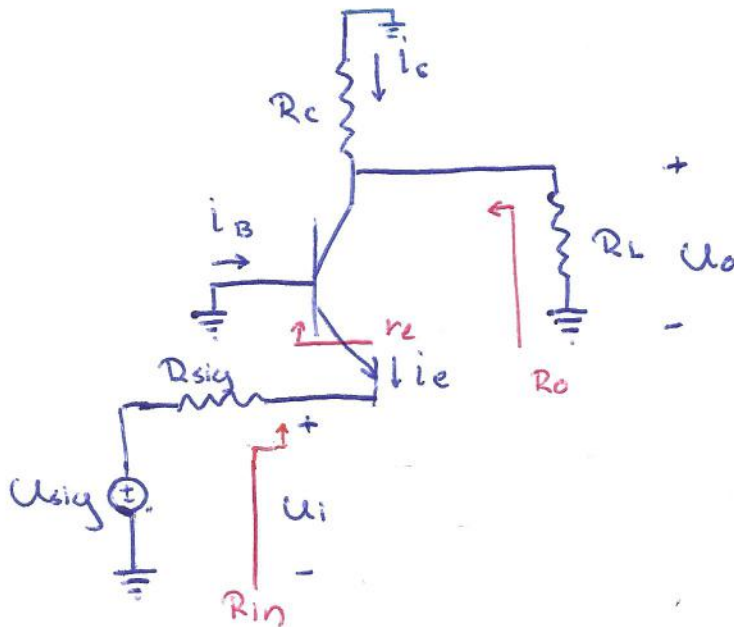

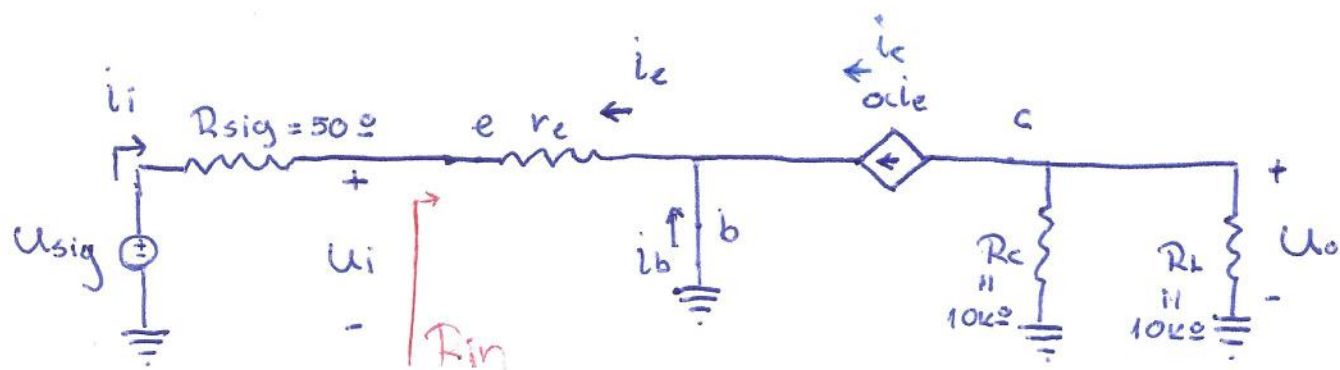

$$R_{in} = r_e = 50 \Omega$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha V_T}{I_C} \Rightarrow I_C = \frac{\alpha V_T}{r_e} = \frac{25 \text{ mV}}{50 \Omega} = \boxed{0,5 \text{ mA}}$$

$$U_o = -i_c \cdot (R_c \parallel R_L) = -\alpha i_e \cdot (R_c \parallel R_L)$$

$$U_{sig} = (R_{sig} + r_e) \cdot (-i_e) \Rightarrow i_e = \frac{-U_{sig}}{R_{sig} + r_e} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_o = -\alpha \cdot \left(-\frac{U_{sig}}{R_{sig} + r_e} \right) \cdot (R_c \parallel R_L) \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_{sig}} = \cancel{\alpha} \cdot \frac{R_c \parallel R_L}{R_{sig} + r_e} = \frac{\frac{10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3}}{50 + 50} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{U_o}{U_{sig}} = 50}$$

Άσκηση 7)


Δίνεται το σχήμα Π7.130 από Sedra Smith

α)
DC analysis

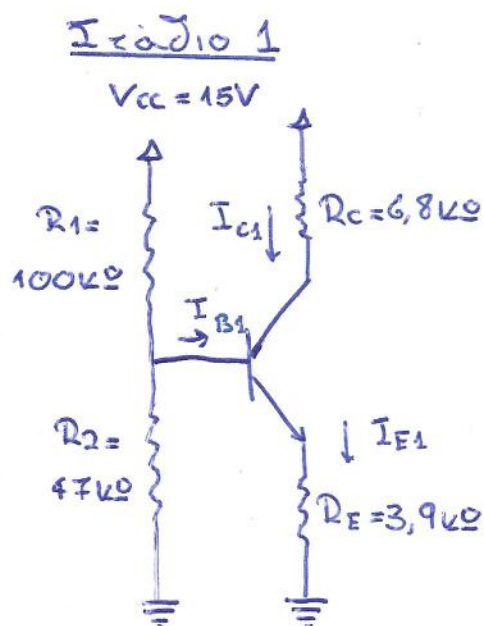

$$V_{th} = V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15V \cdot \frac{47k\Omega}{100k\Omega + 47k\Omega} = 4,8V$$
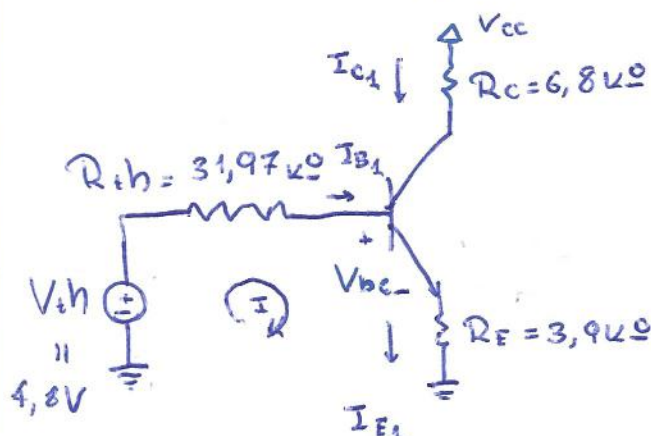
$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 31,97k\Omega$$



Ν.Τ.Κ (I_D): $-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{be} + I_{E1}R_E = 0$

και $I_{E1} = (\beta + 1)I_{B1}$

Άρα $-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{be} + (\beta + 1)I_{B1} \cdot R_E = 0$

$$\Rightarrow -4,8V + I_{B1} \cdot 31,97k\Omega + 0,7V + (100 + 1) \cdot I_{B1} \cdot 3,9k\Omega = 0$$

$$\hookrightarrow I_{B1} = 9,63 \mu A$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 100 \cdot 9,63 \mu A = \boxed{0,963mA}$$

$$V_{C1} = 15V - 6,8k\Omega \cdot 0,963mA = \boxed{8,45V}$$

Το transistor του σταθίου 2 είναι πανομοιότυπο με αυτό του σταθίου 1 και έτσι ισχύει ότι:



$$I_{C2} = I_{C1} = 0,963mA$$

$$V_{C2} = V_{C1} = 8,45V$$

και έχουμε: $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,963mA}{25mV} = 0,0385$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{25mV}{9,63\mu A} = 25,96k\Omega$$

B) AC analysis

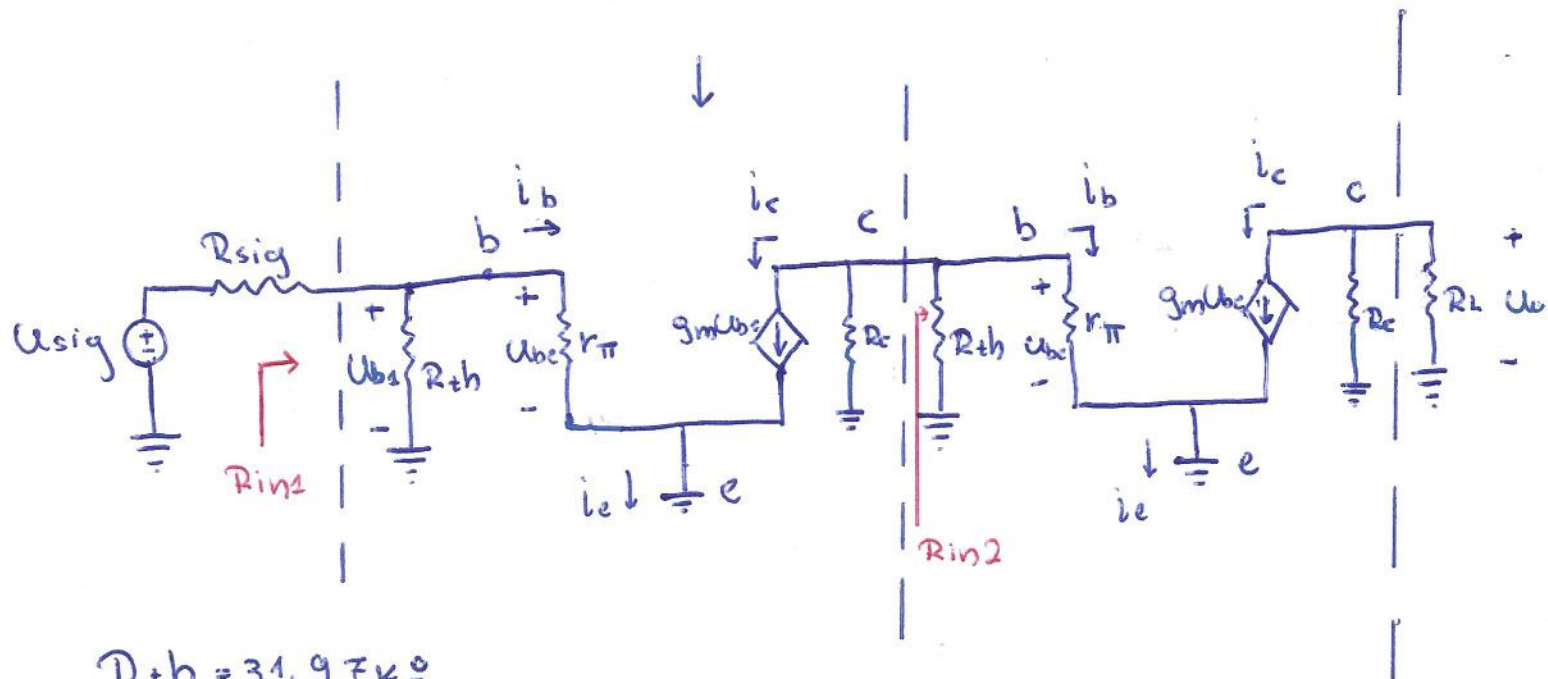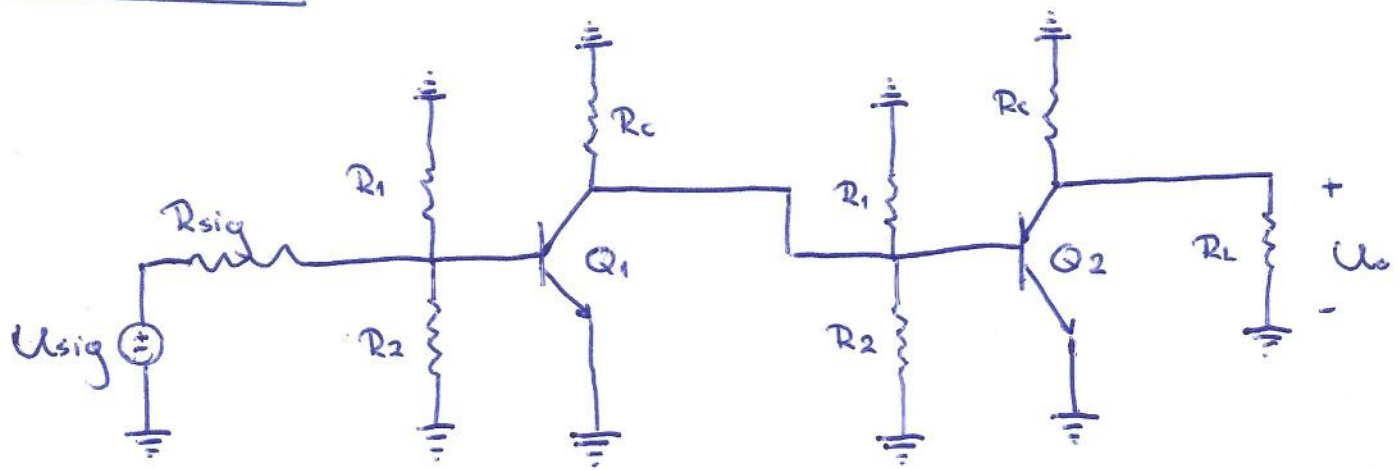


$$R_{th} = 31,97 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi} = 25,96 \text{ k}\Omega$$


$$g_m = 0,0385$$

$$R_c = 6,8 \text{ k}\Omega$$

γ) $R_{sig} = 5 \text{ k}\Omega$

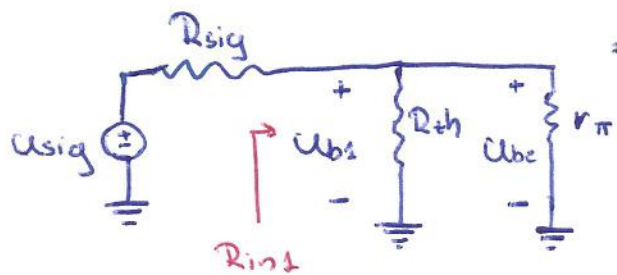

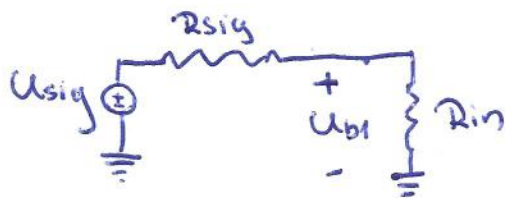
$$R_{in1} = R_{th} \parallel r_{\pi} = \frac{31,97 \text{ k}\Omega \cdot 25,96 \text{ k}\Omega}{31,97 \text{ k}\Omega + 25,96 \text{ k}\Omega} = 14,33 \text{ k}\Omega \Rightarrow \boxed{R_{in1} = 14,33 \text{ k}\Omega}$$



$$U_{b1} = U_{sig} \cdot \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_{sig}} \Rightarrow \frac{U_{b1}}{U_{sig}} = \frac{14,33 \text{ k}\Omega}{14,33 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{b1}}{U_{sig}} = 0,74$$
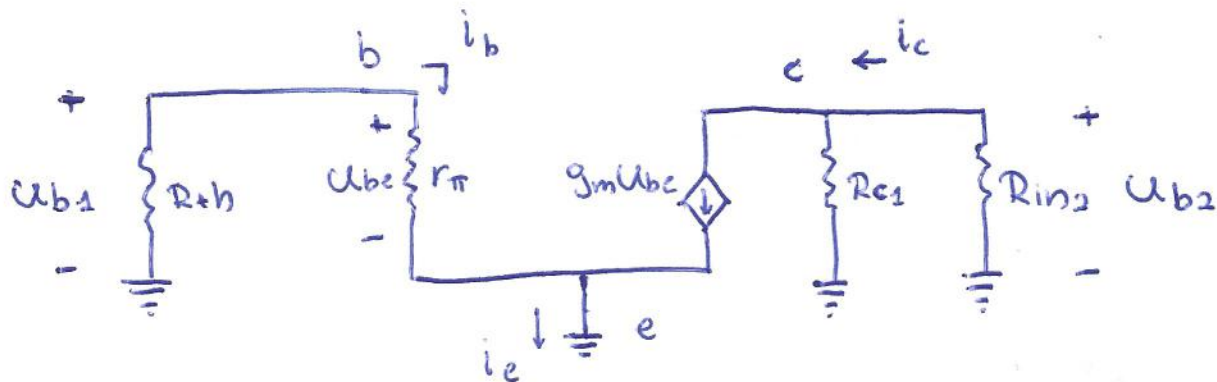
$$d) R_{in2} = R_{th} \parallel r_{\pi} = R_{in1} = 14,33 \text{ k}\Omega$$



$$I_c = g_m U_{be}$$


$$U_{b2} = -I_c (R_{in2} \parallel R_c) = -g_m U_{be} (R_{in2} \parallel R_c)$$

$$U_{be} = U_{b1} \Rightarrow U_{b2} = -g_m U_{b1} (R_{in2} \parallel R_c)$$

$$\Rightarrow \frac{U_{b2}}{U_{b1}} = -g_m (R_{in2} \parallel R_c) =$$

$$= -0,0385 \cdot \frac{14,33 \text{ k}\Omega \cdot 6,8 \text{ k}\Omega}{14,33 \text{ k}\Omega + 6,8 \text{ k}\Omega} = -177,55$$

$$e) R_L = 2 \text{ k}\Omega$$

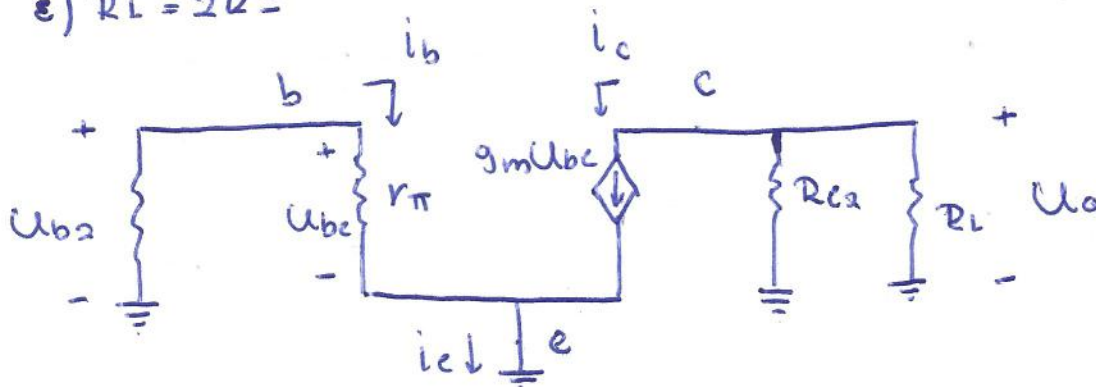

$$\frac{U_o}{U_{b2}} = -g_m (R_{c2} \parallel R_L) = -0,0385 \cdot \frac{6,8 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ k}\Omega}{6,8 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} = -59,5$$


$$\frac{U_o}{U_{sig}} = \frac{U_{b1}}{U_{sig}} \cdot \frac{U_{b2}}{U_{b1}} \cdot \frac{U_o}{U_{b2}} = 0,74 \cdot (-177,55) \cdot (-59,5) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{U_o}{U_{sig}} = 7831,1}$$

Άσκηση 8)

Δίνεται το σχήμα Π7.131 από Sedra Smith

DC ανάλυση

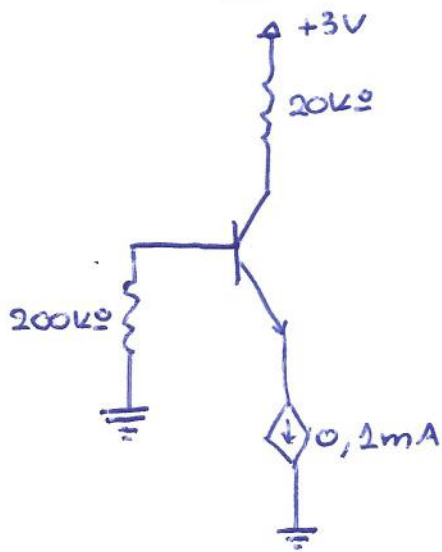

$$\beta = 100$$

$$I_E = 0,1 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha \cdot I_E = \frac{100}{100+1} \cdot 0,1 \text{ mA} = 0,099 \text{ mA}$$


$$V_C = 3 - 20 \text{ k}\Omega \cdot 0,099 \text{ mA} = 1,02 \text{ V}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,099 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0,00396$$


$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{0,1 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

AC ανάλυση
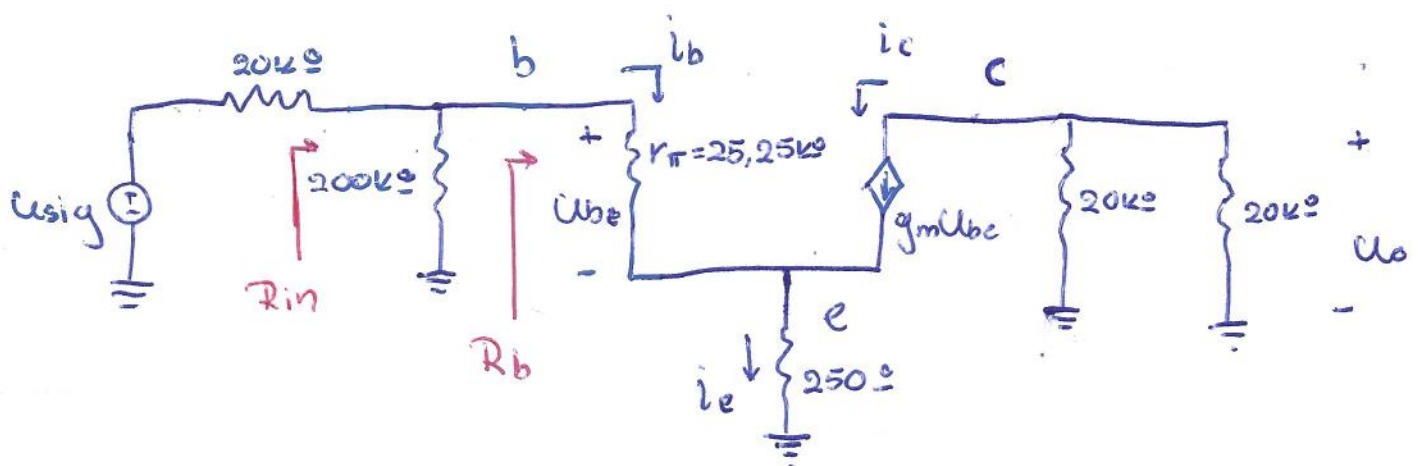
$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0,00396} = 25250 \Omega = 25,25 \text{ k}\Omega$$



Για την R_b :

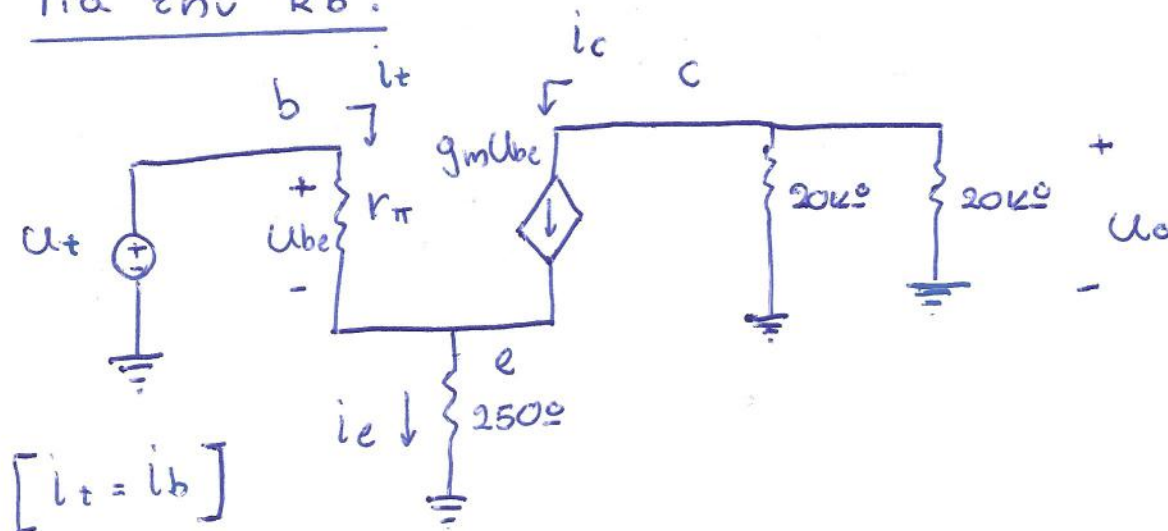

$$i_t + i_c = i_e \Rightarrow i_e = i_b + \beta i_b = (\beta + 1) i_b$$


$$U_t = U_{be} + i_e \cdot 250\Omega = i_b \cdot r_{\pi} + i_e \cdot 250\Omega =$$

$$= i_b \cdot r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot i_b \cdot 250\Omega = i_b (r_{\pi} + (\beta + 1) 250\Omega) =$$

$$= i_t \cdot [r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot 250\Omega] \Rightarrow$$

$$\frac{U_t}{i_t} = r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot 250\Omega = R_b \Rightarrow$$
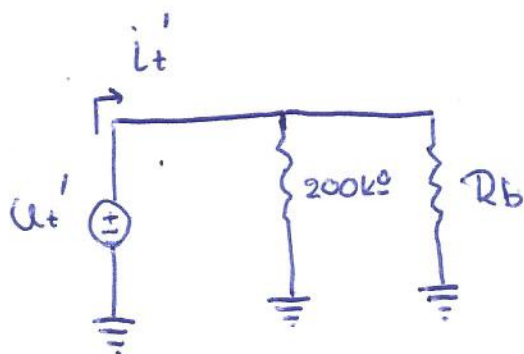
$$\Rightarrow R_b = 25,25k\Omega + (100 + 1) \cdot 250\Omega = 50500\Omega$$




$$\frac{U_t'}{i_t'} = R_{in} = 200k\Omega \parallel R_b =$$

$$= \frac{200 \cdot 10^3 \cdot 50500}{200 \cdot 10^3 + 50500} =$$

$$= 40,32k\Omega$$

Για το κέρδος U_o/U_{sig} :

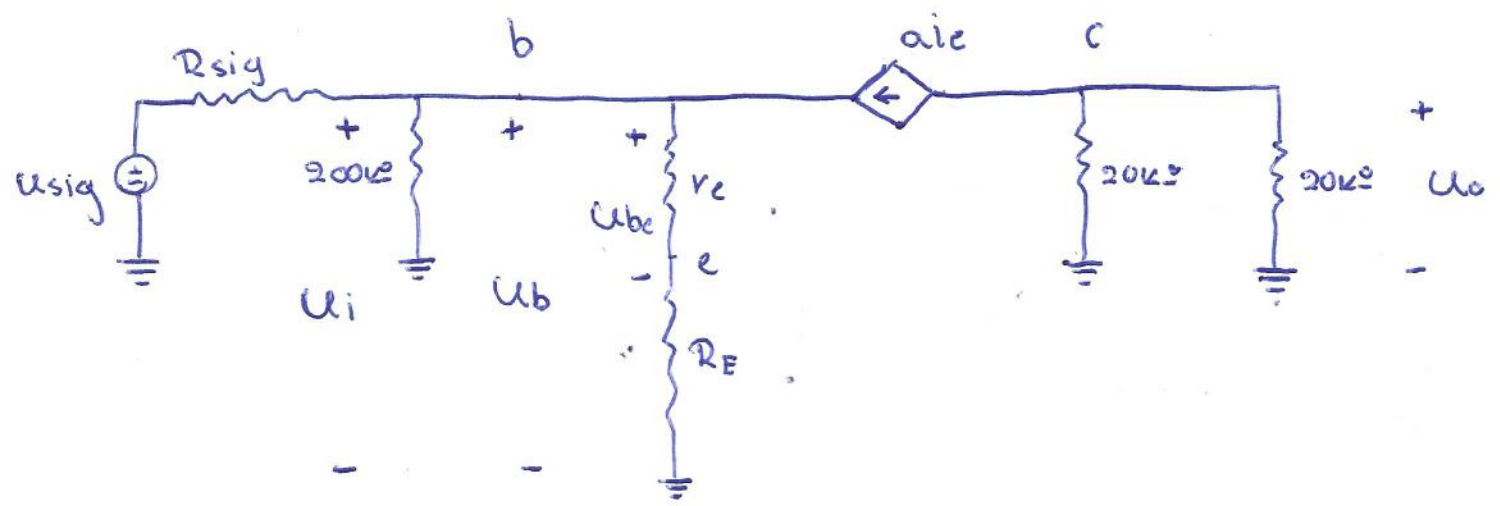

$$\frac{U_o}{U_b} = -\beta \cdot \frac{R_c \parallel R_L}{R_{sig} + (\beta + 1)(r_e + R_E)} =$$

$$= -100 \cdot \frac{20 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^3}{20 \cdot 10^3 + 20 \cdot 10^3} = -14,18$$

$$20 \cdot 10^3 + 101(250 + 250)$$

$$\frac{U_i}{U_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \quad (1)$$

$$R_{in} = (\beta + 1)(r_e + R_E) = 101 \cdot (500) = 50,5 \text{ k}\Omega$$

$$\xrightarrow{(1)} \frac{U_i}{U_{sig}} = \frac{50,5 \cdot 10^3}{20 \cdot 10^3 + 50,5 \cdot 10^3} = 0,716$$

$$\frac{U_o}{U_{sig}} = 0,716 \cdot (-14,18) = \boxed{-10,16}$$

$$U_{i \max} = 0,716 \cdot 5 \text{ mV} = \boxed{3,58 \text{ mV}}$$


$$U_{o \max} = 3,58 \text{ mV} \cdot (-14,18) = \boxed{-50,8 \text{ mV}}$$

Άσκηση 9)

Δίνεται το κύκλωμα Π.7.132 από sedra Smith.

DC ανάλυση

α)

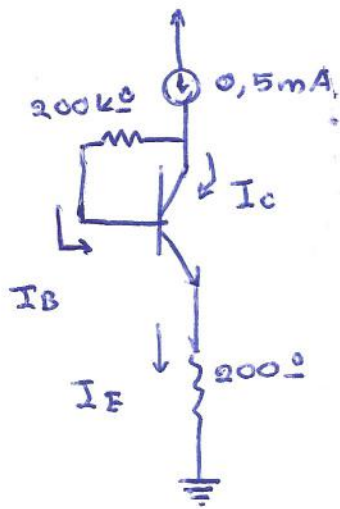

$$I_C + I_B = 0,5 \text{mA} \Rightarrow \beta I_B + I_B = 0,5 \text{mA}$$

$$\Rightarrow I_B (\beta + 1) = 0,5 \text{mA} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{0,5 \text{mA}}{101} = 0,00495 \text{mA} = 4,95 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 4,95 \mu\text{A} = 0,495 \text{mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = I_C + I_B = 0,5 \text{mA}$$

$$V_E = 200 \Omega \cdot 0,5 \text{mA} = 0,1 \text{V}$$

$$V_B = 0,1 \text{V} + 0,7 \text{V} = 0,8 \text{V}$$

$$V_C - V_B = 200 \text{k}\Omega \cdot I_B \Rightarrow V_C = 200 \text{k}\Omega \cdot I_B + V_B$$

$$= 200 \text{k}\Omega \cdot 4,95 \mu\text{A} + 0,8 \text{V} = 1,79 \text{V}$$


$$\text{Άρα } \boxed{I_C = 0,495 \text{mA} \text{ και } V_C = 1,79 \text{V}}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,495 \text{mA}}{25 \text{mV}} =$$

$$= 0,0198$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25 \text{mV}}{0,5 \text{mA}} = 50 \Omega$$

β)

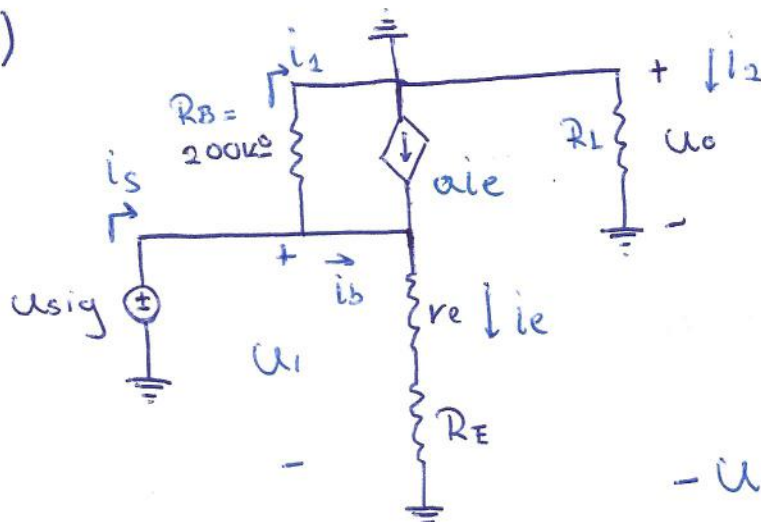

$$u_o = i_2 R_L \quad (1)$$

$$i_1 = \alpha i_e + i_2 \quad (2)$$


$$i_c = \frac{u_i}{r_e + R_E} \quad (3)$$

$$-u_i + R_B i_1 + u_o = 0 \Rightarrow$$

$$u_i = R_B i_1 + u_o \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_o = u_i - R_B i_1 \stackrel{(2)}{=} u_i - R_B (\alpha i_e + i_2) \Rightarrow$$
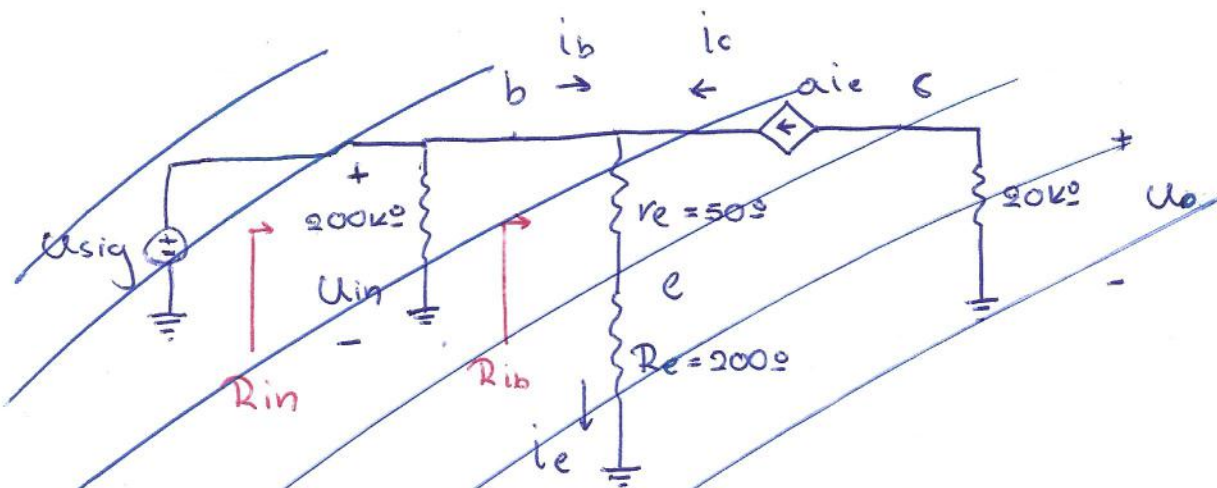
$$\Rightarrow u_o = u_i - R_B \left(\alpha \cdot \frac{u_i}{R_E + r_e} + \frac{u_o}{R_L} \right) R_B \Rightarrow$$



$$R_{in} = 200k\Omega \parallel R_{ib}$$

$$R_{ib} = (r_e + R_E)(\beta + 1)$$

$$U_o = -\alpha i_e \cdot 20k\Omega$$

$$i_e = \frac{U_i}{r_e + R_E}$$

$$U_o = -\alpha \cdot \frac{U_i}{r_e + R_E} \cdot 20k\Omega \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = -\alpha \frac{20k\Omega}{r_e + R_E}$$

Εφόσον δεν έχουμε αντίσταση \$R_{sig}\$:

$$U_{in} = U_{sig} \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{U_{sig}}$$

$$\Rightarrow U_o = U_i - \frac{\alpha R_B U_i}{R_E + r_e} - \frac{U_o \cdot R_B}{R_L} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow U_o \left(1 + \frac{R_B}{R_L} \right) = U_i \left(1 - \frac{\alpha R_B}{R_E + r_e} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{1 + \frac{R_B}{R_L}}{1 - \alpha \frac{R_B}{R_E + r_e}} \Rightarrow \boxed{\frac{U_o}{U_i} = -71,91}$$

Άσκηση 10).

Δίνεται το κύκλωμα Π7.133 από Sedra Smith.

DC analysis

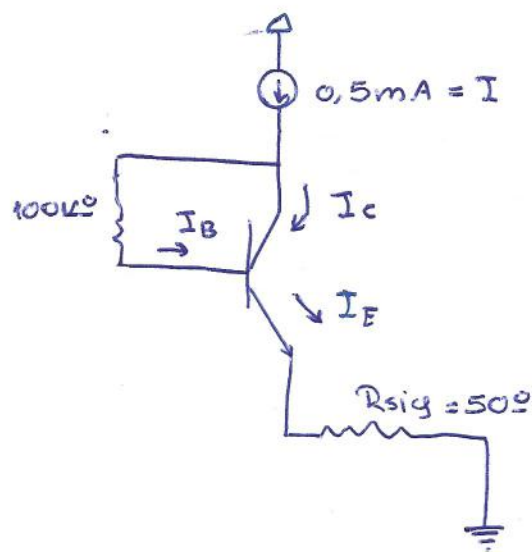


$$I = I_C + I_B = I_E = 0.5 \text{ mA}$$

$$\beta = 100,$$

$$I_C = \alpha \cdot I_E = \frac{100}{100+1} \cdot 0.5 \text{ mA} = 0.495 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{0.495 \text{ mA}} = 50.5 \Omega$$

AC analysis

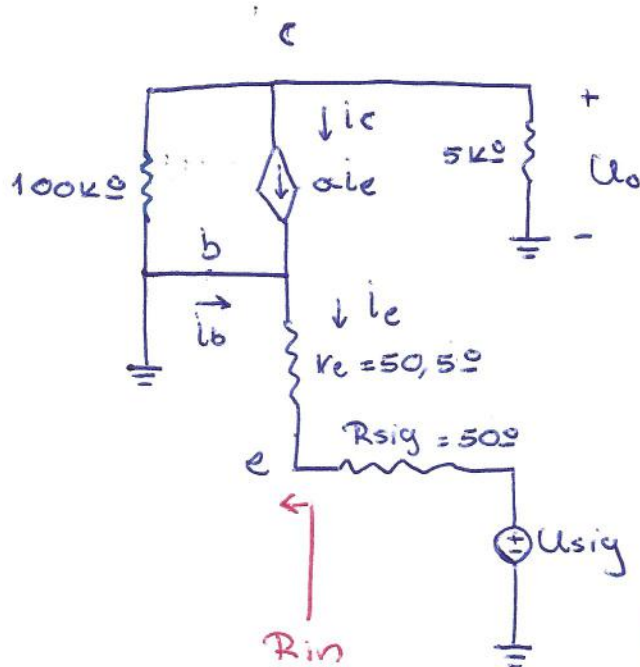

$$R_{in} = r_e = 50.5 \Omega$$

$$i_c = \alpha \cdot i_e$$

$$U_o = \alpha \cdot i_e (100 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ k}\Omega) \quad (1)$$

$$i_e = - \frac{U_{sig}}{R_{in} + R_{sig}}$$

$$(1)(2) \rightarrow U_o = \alpha \cdot - \frac{U_{sig}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot (100 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ k}\Omega)$$


$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_{sig}} = \frac{\alpha \cdot (100 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ k}\Omega)}{R_{in} + R_{sig}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_{sig}} = \frac{\frac{100}{101} \cdot \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}}{50.5 + 50} = \boxed{48.91}$$

Άσκηση 11)

Δίνεται το σχήμα Π7.136 από Sedra Smith.


DC analysis

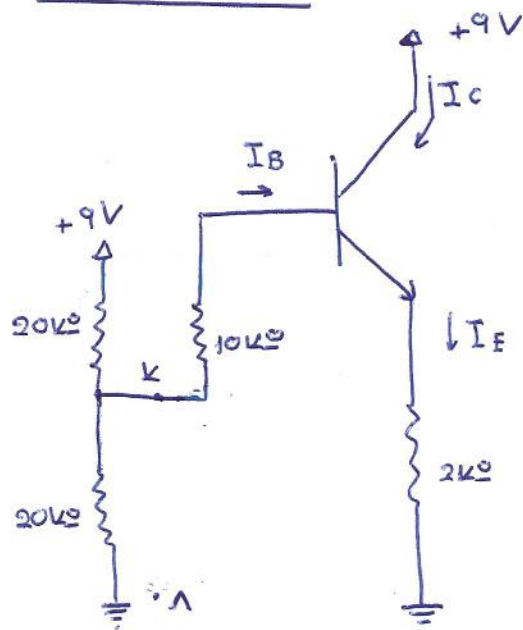

Thevenin απέναντι των ακροδεκτών
κ, λ :

$$V_{th} = 9V \cdot \frac{20k\Omega}{20k\Omega + 20k\Omega} = 4,5V$$
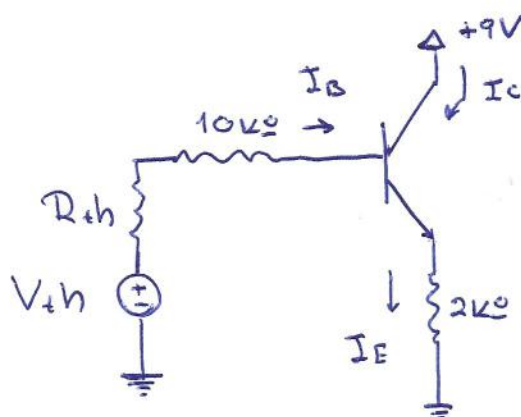
$$R_{th} = (20k\Omega) \parallel (20k\Omega) = 10k\Omega$$



$$V_{th} - V_B = (R_{th} + 10k\Omega) \cdot I_B \Rightarrow 4,5 - V_B = (10k\Omega + 10k\Omega) \cdot I_B \quad (1)$$

$$V_E = V_B - 0,7V = 2k\Omega \cdot I_E \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_B - 0,7V = 2k\Omega \cdot (1 + \beta) \cdot I_B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_B - 0,7V = 2k\Omega \cdot (1 + 100) \cdot I_B \quad (2)$$

$$(1)(2) \rightarrow V_B = 4,16V \text{ κ' } I_B = 17,1\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 17,1\mu A = 1,71mA$$


$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 \cdot 17,1\mu A = 1,73mA$$

και έχουμε:

$$\bullet g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1,71mA}{25mV} = 0,0684S \quad \bullet r_{\pi} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{25mV}{17,1\mu A} =$$

$$\bullet r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25mV}{1,73mA} = 14,48\Omega = 1,46k\Omega$$

B) AC analysis

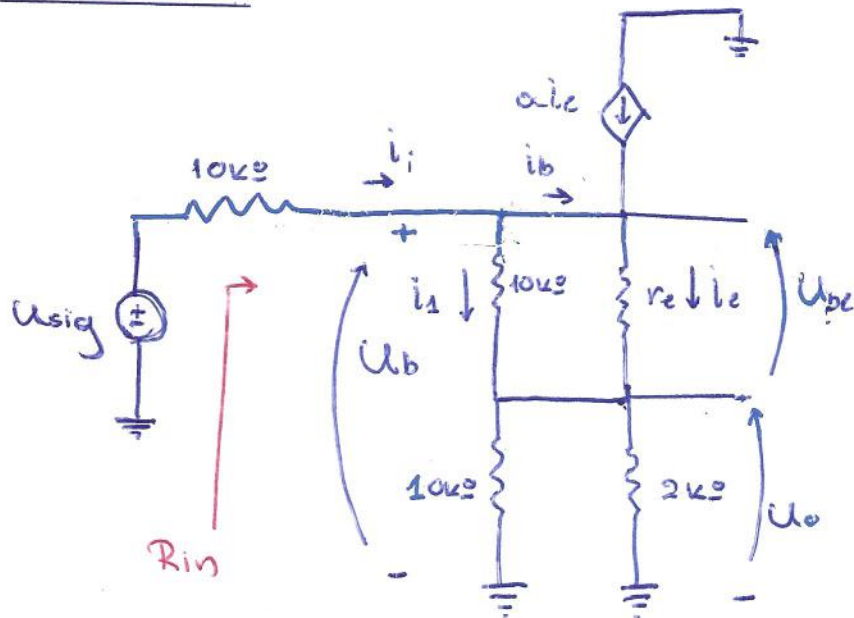

$$U_{be} = r_{e1e} = 10k\Omega \cdot i_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{r_{e1e}}{10k\Omega}$$

$$U_o = (i_1 + i_e) (10k\Omega \parallel 2k\Omega) =$$

$$= \left(\frac{r_{e1e}}{10k\Omega} + i_e \right) (10k\Omega \parallel 2k\Omega)$$

$$R_{in} = \frac{U_b}{i_i} \quad (1), \quad U_b = U_o + U_{be} = \left(\frac{r_{e1e}}{10k\Omega} + i_e \right) (10k\Omega \parallel 2k\Omega) + r_{e1e}$$

$$i_i = i_b + i_1 = \frac{i_e}{\beta + 1} + \frac{r_{e1e}}{10k\Omega}$$

$$(1) \Rightarrow R_{in} = \frac{\left(\frac{r_{e1e}}{10k\Omega} + i_e \right) (10k\Omega \parallel 2k\Omega) + r_{e1e}}{\frac{i_e}{\beta + 1} + \frac{r_{e1e}}{10k\Omega}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{\left(\frac{r_e}{10k\Omega} + 1 \right) (10k\Omega \parallel 2k\Omega) + r_e}{\frac{1}{\beta + 1} + \frac{r_e}{10k\Omega}} =$$

$$= \frac{\left(\frac{14,48}{10 \cdot 10^3} + 1 \right) \left(\frac{10 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^3} \right) + 14,48}{\frac{1}{101} + \frac{14,48}{10 \cdot 10^3}} = 148344,5\Omega \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{in} = 148,3 k\Omega}$$

$$\frac{U_b}{U_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = \frac{1,48,3 k\Omega}{1,48,3 k\Omega + 10 k\Omega} = 0,937$$

$$\frac{U_o}{U_b} = \frac{\left(\frac{r_{e1e}}{10 k\Omega} + i e \right) (10 k\Omega // 12 k\Omega)}{\left(\frac{r_{e1e}}{10 k\Omega} + i e \right) (10 k\Omega // 12 k\Omega) + r_{e1e}} =$$

$$= \frac{i e \left(\frac{r_e}{10 k\Omega} + 1 \right) (10 k\Omega // 12 k\Omega)}{i e \left(\frac{r_e}{10 k\Omega} + 1 \right) (10 k\Omega // 12 k\Omega) + r_{e1e}} =$$

$$= \frac{1,73 \cdot 10^{-3} \left(\frac{14,48}{10 \cdot 10^3} + 1 \right) \left(\frac{10 \cdot 2 \cdot 10^6}{10^4 + 2 \cdot 10^3} \right)}{1,73 \cdot 10^{-3} \left(\frac{10 \cdot 2 \cdot 10^6}{10^4 + 2 \cdot 10^3} \right) + 14,48 \cdot 1,73 \cdot 10^{-3}} =$$

$$= 0,991$$


$$\frac{U_o}{U_{sig}} = 0,937 \cdot 0,991 \Rightarrow \boxed{G_v = 0,93 V/V}$$

Άσκηση 12)

Δίνεται το σχήμα ΠΤ. 137 από Sedra Smith

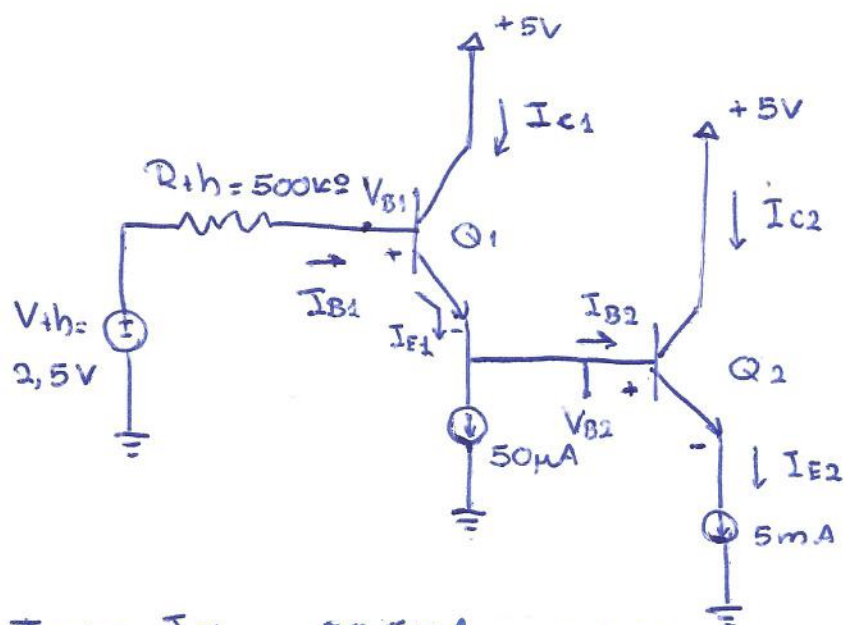a) DC analysis

$$V_{th} = 5 \cdot \frac{1M\Omega}{2M\Omega + 1M\Omega} = 2,5V, \quad R_{th} = 1M\Omega // 1M\Omega = 500k\Omega$$



$$\beta_1 = 50 \quad \beta_2 = 100$$

$$\boxed{I_{E2} = 5mA}$$

$$I_{E2} = (\beta_2 + 1) I_{B2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{B2} = \frac{5mA}{101} = 0,0495mA$$

$$-V_{BE2} + 0,7 = 0 \Rightarrow \boxed{V_{BE2} = 0,7V}$$

$$I_{E1} = I_{B2} + 50\mu A =$$

$$= 49,5\mu A + 50\mu A =$$

$$\boxed{99,5\mu A}$$

$$I_{B1} = \frac{I_{E1}}{\beta_1 + 1} = \frac{99,5\mu A}{51} = 1,951\mu A$$

$$-V_{th} + I_{B1} R_{th} + V_{BE1} = 0 \Rightarrow V_{BE1} = 2,5 - (1,951\mu A \cdot 500k\Omega) \Rightarrow \boxed{V_{BE1} = 1,53V}$$

$$V_{BE2} = 1,53 - 0,7 = \boxed{0,83V}$$

$$I_{C2} = \alpha I_{E2} = \frac{100}{101} \cdot 5mA = 4,95mA$$

$$I_{C1} = \alpha I_{E1} = \frac{100}{101} \cdot 99,5\mu A = 98,5\mu A = 0,0985mA$$


$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{0,0985mA}{0,25mV} = 0,394S$$

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = \frac{25mV}{0,0995mA} = 251,26\Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{4,95mA}{0,25mV} = 19,8S$$

$$r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E2}} = \frac{25mV}{5mA} = 5\Omega$$

B) AC analysis

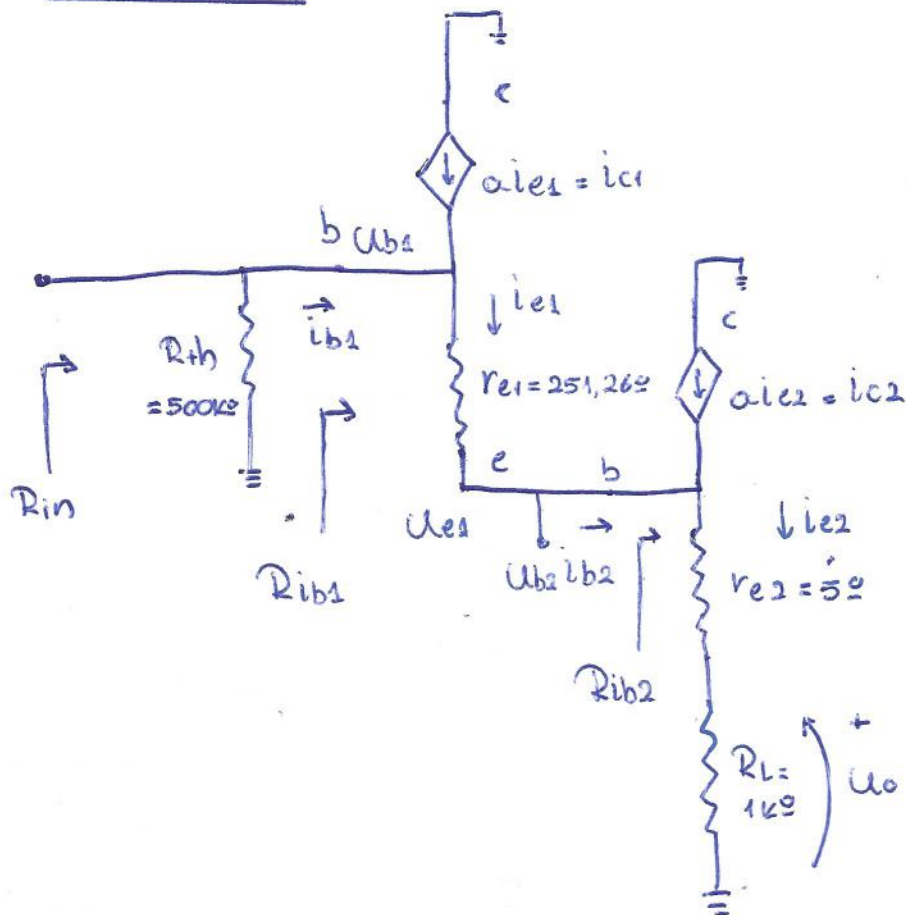

$$U_o = U_{b2} \cdot \frac{R_L}{R_L + r_{e2}} \Rightarrow \frac{U_o}{U_{b2}} = \frac{10^3}{10^3 + 5} = \boxed{0,995}$$

$$R_{ib2} = (R_L + r_{e2})(\beta_2 + 1) = (10^3 + 5)(101) = 101,51 \text{ k}\Omega$$

$$U_{b1} = U_{e1} \cdot \frac{R_{ib2}}{R_{ib2} + r_{e1}} \Rightarrow \frac{U_{b1}}{U_{e1}} = \frac{101,51 \text{ k}\Omega}{101,51 \text{ k}\Omega + 251,26\Omega} = \boxed{0,998}$$

$$R_{ib1} = (R_{ib2} + r_{e1})(\beta_1 + 1)$$


$$R_{in} = R_{th} \parallel R_{ib1} = \frac{R_{th}(R_{ib2} + r_{e1})(\beta_1 + 1)}{R_{th} + (R_{ib2} + r_{e1})(\beta_1 + 1)}$$

$$= \frac{500 \text{ k}\Omega (101,51 \text{ k}\Omega + 251,26\Omega) \cdot 51}{500 \cdot 10^3 + (101,51 \text{ k}\Omega + 251,26) \cdot 51} = \boxed{456,06 \text{ k}\Omega}$$

Aoknon 13)

DC analysis

A)

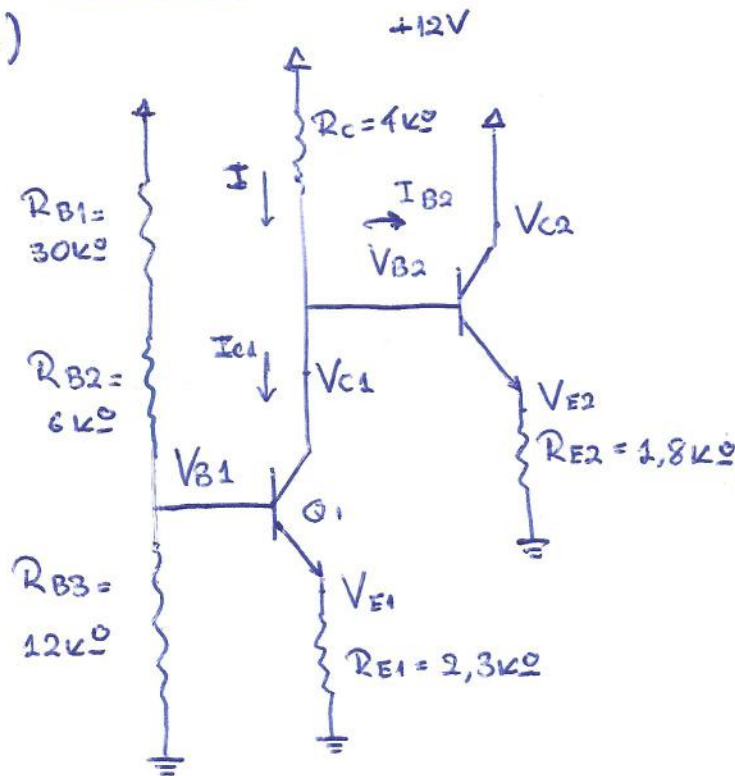

$$\beta = 200$$

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$R_{th} = (R_{B1} + R_{B2}) // R_{B3} =$$

$$= \frac{(30 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega) \cdot 12 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega} = 9 \text{ k}\Omega$$

$$V_{th} = 12 \cdot \frac{12 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega} =$$

$$= 3 \text{ V}$$

$$V_{B1} = V_{th} - I_{B1} \cdot R_{th} = 3 - I_{B1} \cdot 9 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

$$V_{E1} = I_{E1} \cdot R_{E1} = (\beta + 1) I_{B1} \cdot 2,3 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

$$V_{B1} = V_{E1} + 0,7 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{(2)(3)} \quad & V_{B1} - 0,7 = (\beta + 1) \cdot I_{B1} \cdot 2,3 \text{ k}\Omega \\ & V_{B1} = 3 - I_{B1} \cdot 9 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{B1} = 2,96 \text{ V} \\ I_{B1} = 4,9 \mu\text{A} \end{array} \right.$$

$$\xrightarrow{(3)} \quad V_{E1} = 3 - 0,7 = 2,3 \text{ V}$$

$$\xrightarrow{(2)} \quad I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_{E1}} = \frac{2,3}{2,3 \cdot 10^3} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = \alpha I_{E1} = \frac{200}{201} \cdot 1 \text{ mA} = 0,995 \text{ mA}$$

$$\left. \begin{array}{l} 12 - V_{C1} = R_C \cdot I \\ V_{C1} = V_{B2} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} 12 - V_{B2} = 4 \text{ k}\Omega \cdot I \\ I = I_{C1} + I_{B2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 12 - V_{B2} = 4 \text{ k}\Omega (I_{C1} + I_{B2}) \\ \Rightarrow \end{array}$$

$$\Rightarrow 12 - V_{B2} = 4 \text{ k}\Omega (0,995 \text{ mA} + I_{B2}) \quad (4)$$

$$\left. \begin{aligned} V_{B2} - 0,7 &= I_{E2} \cdot R_{E2} \Rightarrow V_{B2} - 0,7 = I_{E2} \cdot 1,8 \text{ k}\Omega \quad (5) \\ I_{E2} &= (\beta + 1) I_{B2} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow V_{B2} - 0,7 = (\beta + 1) I_{B2} \cdot 1,8 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

$$\xrightarrow{(4)(6)} \left\{ \begin{aligned} 12 - V_{B2} &= 4 \text{ k}\Omega (0,995 \text{ mA} + I_{B2}) \\ V_{B2} - 0,7 &= (200 + 1) I_{B2} \cdot 1,8 \text{ k}\Omega \end{aligned} \right\} \left\{ \begin{aligned} V_{B2} &= 7,94 \text{ V} = V_{C1} \\ I_{B2} &= 201 \mu\text{A} \end{aligned} \right.$$

$$V_{E2} = V_{B2} - 0,7 \text{ V} = 7,94 - 0,7 = 7,24 \text{ V}$$

Αρα έχουμε:

$V_{B1} = 2,96 \text{ V}$	$V_{B2} = 7,94 \text{ V}$
$V_{E1} = 2,3 \text{ V}$	$V_{E2} = 7,24 \text{ V}$
$V_{C1} = 7,94 \text{ V}$	$V_{C2} = 12 \text{ V}$

$$\begin{aligned} I_{C2} &= \beta I_{B2} = 200 \cdot 201 \mu\text{A} = \\ &= 4 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{E2} &= 201 \cdot 201 \mu\text{A} = \\ &= 4,02 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_T} = \frac{0,995 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0,0398 \text{ S}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{4 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0,16 \text{ S}$$

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_{E1}} = \frac{25 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 25 \Omega$$

$$r_{e2} = \frac{V_T}{I_{E2}} = \frac{25 \text{ mV}}{4,02 \text{ mA}} = 6,22 \Omega$$

Τα ρεύματα:

$$I_{B1} = 4,9 \mu\text{A}$$

$$I_{B2} = 201 \mu\text{A}$$


$$I_{C1} = 0,995 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = 4 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 4,02 \text{ mA}$$

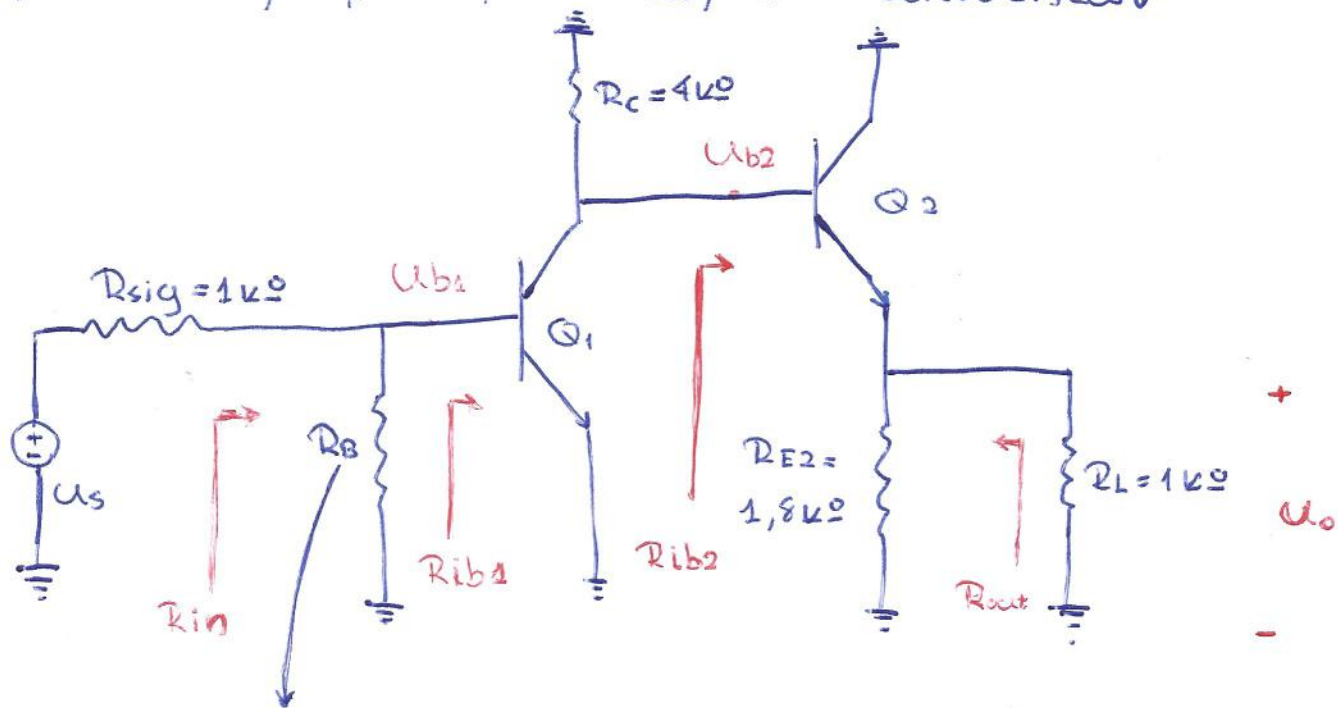B) Ανάλυση μικρού σήματος χαμηλών συχνοτήτων



$$R_{B2} \parallel R_{B3} = 4k\Omega = R_B$$

Q2: CC ουνοπώσ έςαομς: Q1: CE ουνοπώσ έςαομς:

$$\frac{U_o}{U_{b2}} = \frac{R_L \parallel R_{E2}}{(R_L \parallel R_{E2}) + r_{e2}} \quad (1)$$

$$\frac{U_{b2}}{U_{b1}} = -g_m (R_c \parallel R_{ib2}) =$$

$$R_{ib2} = (B+1)[r_{e2} + (R_L \parallel R_{E2})] \quad = -g_m \left(R_c \parallel (B+1)[r_{e2} + (R_L \parallel R_{E2})] \right) \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} R_{in} &= R_{ib1} \parallel R_B \\ R_{b1} &= (B+1)r_{e1} \end{aligned} \right\} R_{in} = (B+1)r_{e1} \parallel R_B = \frac{(B+1)r_{e1} \cdot R_B}{(B+1)r_{e1} + R_B} =$$

$$\frac{U_{b1}}{U_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \quad (3) \quad = \frac{(201) \cdot 25 \cdot 4 \cdot 10^3}{201 \cdot 25 + 4 \cdot 10^3} = 2227,15\Omega = 2,23k\Omega$$

→ (1)(2)(3):

$$\frac{U_o}{U_s} = \frac{U_{b1}}{U_s} \cdot \frac{U_{b2}}{U_{b1}} \cdot \frac{U_o}{U_{b2}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot \left[-g_m \left(R_c \parallel (B+1)[r_{e2} + (R_L \parallel R_{E2})] \right) \right]$$

$$\frac{R_L \parallel R_{E2}}{(R_L \parallel R_{E2}) + r_{e2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot \left[-g_{m1} (R_c \parallel (B+1) [r_{e2} + (R_L \parallel R_{E2})]) \right] \cdot \frac{R_L \parallel R_{E2}}{(R_L \parallel R_{E2}) + r_{e2}}$$

$$R_L \parallel R_{E2} = 642,86 \Omega$$

$$g_{m1} = 0,0398$$

$$r_{e2} = 6,22 \Omega$$

$$R_{in} = 2,23 k\Omega$$

$$r_{e1} = 25 \Omega$$

$$R_s = 1 k\Omega$$


$$R_c = 4 k\Omega$$

$$\frac{U_o}{U_s} = \frac{2,23 \cdot 10^3}{2,23 \cdot 10^3 + 10^3} \cdot \left[-0,0398 \cdot \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 201 \cdot (6,22 + 642,86)}{4 \cdot 10^3 + 201 \cdot (6,22 + 642,86)} \right] \cdot \frac{642,86}{642,86 + 6,22}$$


$$= -105,63 V/V$$

$$\Gamma) \boxed{R_{in} = 2,23 k\Omega}$$

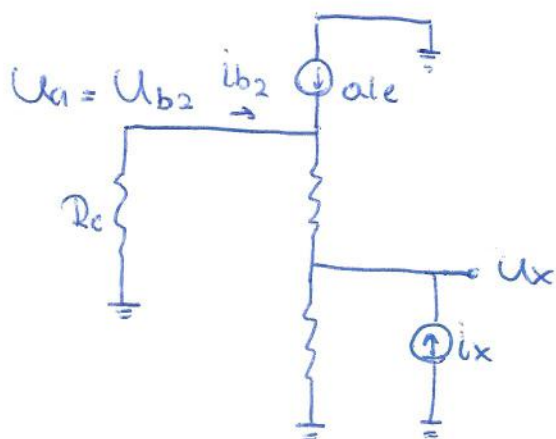Δ) Για την αντίσταση εξόδου θα έχουμε το κύκλωμα:



απόκλιση

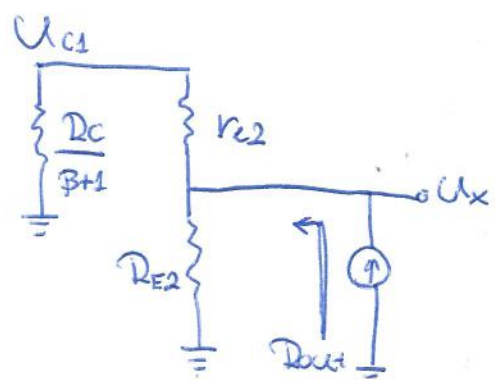


$$\text{οπότε: } U_x = i_x \left[\frac{R_c}{\beta+1} + r_{E2} \right] \parallel R_{E2}$$

$$R_{out} = \frac{i_x \left[\frac{R_c}{\beta+1} + r_{E2} \right] \parallel R_{E2}}{i_x} \Rightarrow R_{out} = \left[\frac{R_c}{\beta+1} + r_{E2} \right] \parallel R_{E2}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{out} = 25,7 \Omega}$$



Ακολουθούν οι προσομοιώσεις με τη χρήση του ltspice.

E)

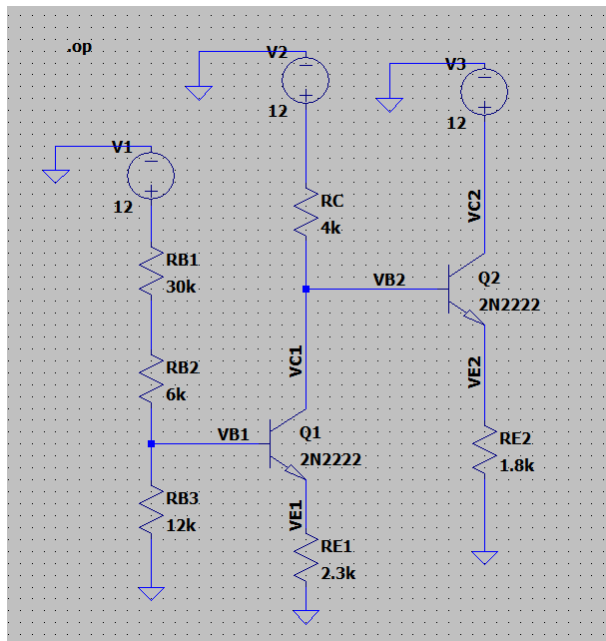


--- Operating Point ---		
V(n002):	12	voltage
V(n003):	4.46429	voltage
V(vb1):	2.95715	voltage
V(vc1):	7.93588	voltage
V(ve1):	2.30299	voltage
V(n001):	12	voltage
V(vc2):	12	voltage
V(ve2):	7.24457	voltage
Ic(Q2):	0.00400527	device_current
Ib(Q2):	1.94913e-005	device_current
Ie(Q2):	-0.00402476	device_current
Ic(Q1):	0.000996539	device_current
Ib(Q1):	4.76135e-006	device_current
Ie(Q1):	-0.0010013	device_current
I(Re2):	0.00402476	device_current
I(Rc):	0.00101603	device_current
I(Re1):	0.0010013	device_current
I(Rb3):	0.000246429	device_current
I(Rb1):	0.00025119	device_current
I(Rb2):	0.00025119	device_current
I(V3):	-0.00400527	device_current
I(V2):	-0.00101603	device_current
I(V1):	-0.00025119	device_current


ΣT)

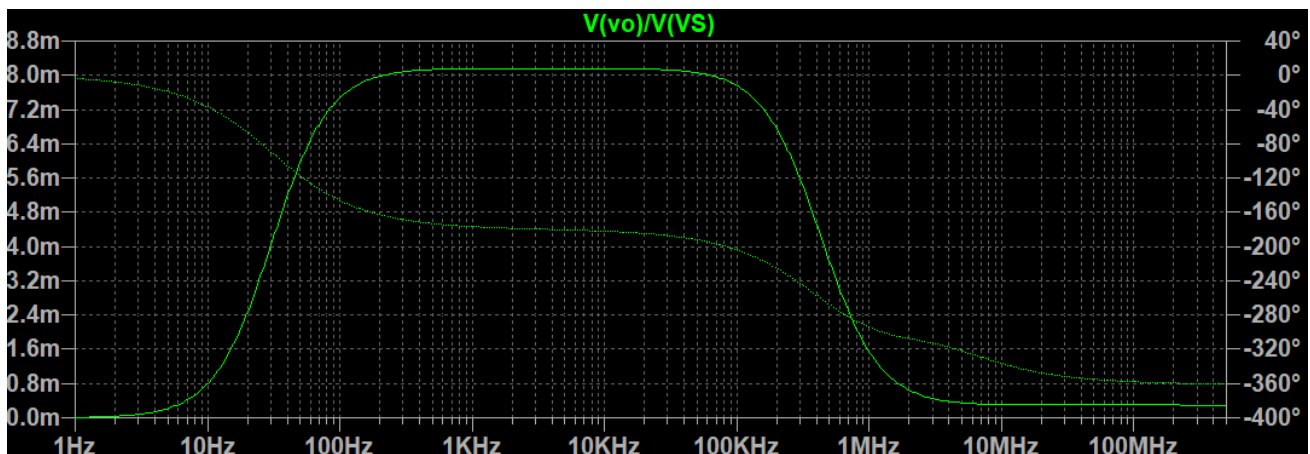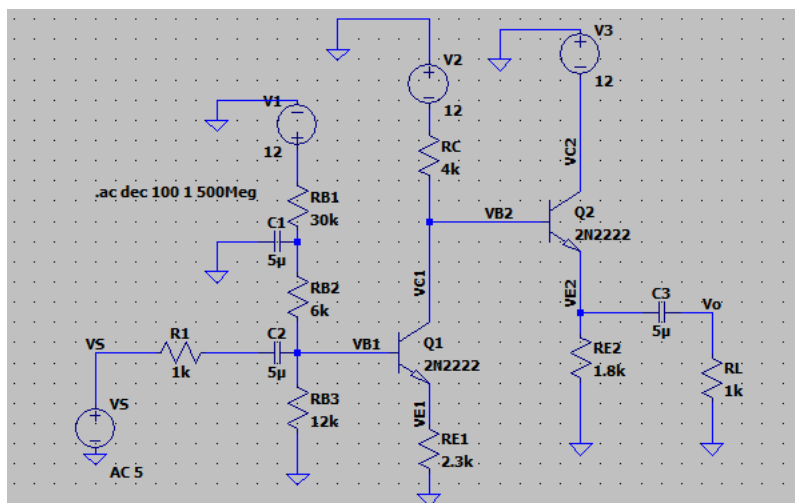

Ζ)

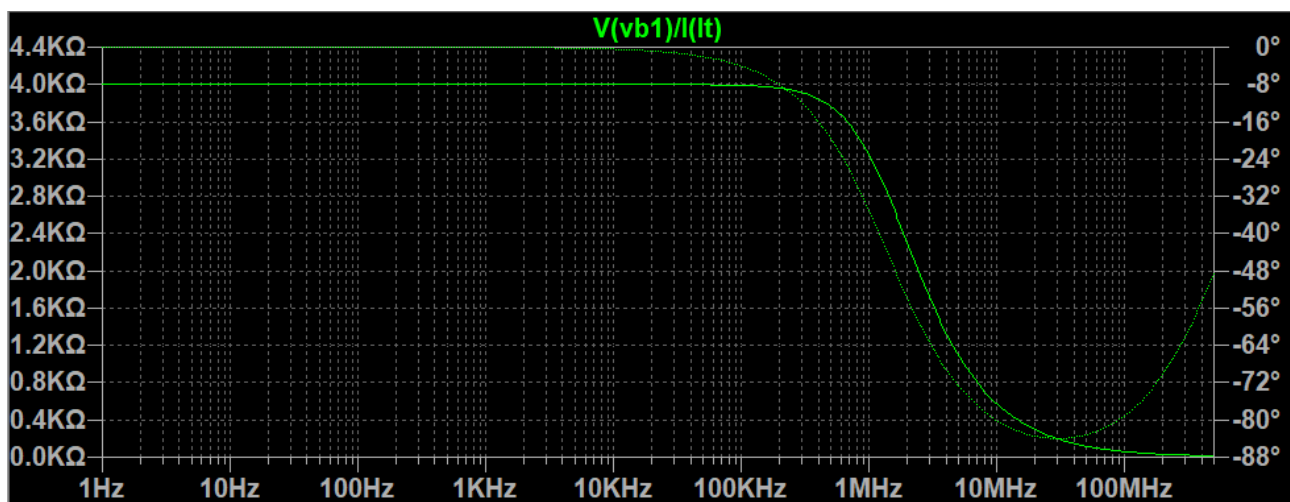


Η)

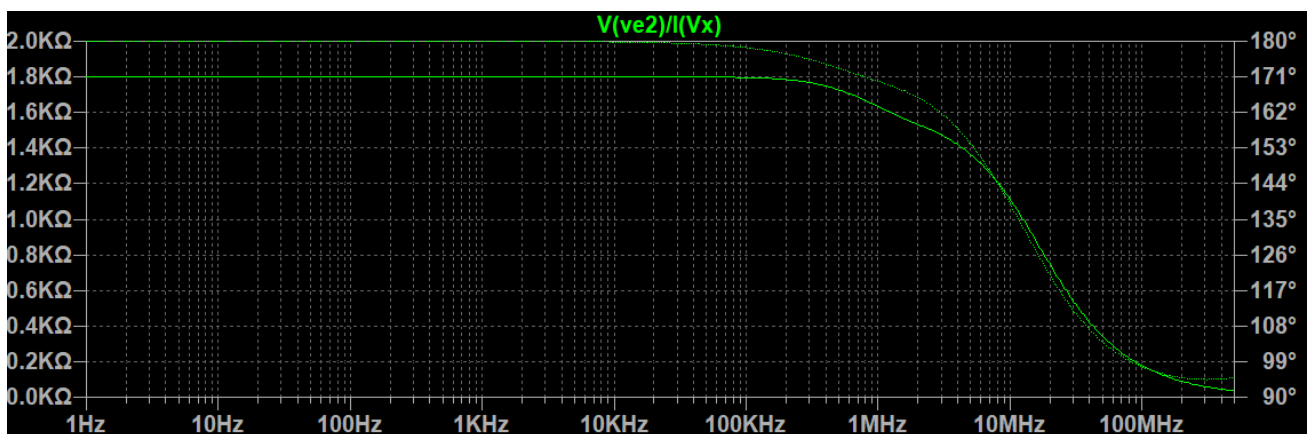

Τα αποτελέσματα συμφωνούν σε καλό βαθμό με τις προσομοιώσεις. Τυχούσες διαφορές οφείλονται πρώτον στο ότι το λογισμικό λαμβάνει υπόψη και το φαινόμενο early και δεύτερον στο ότι οι πυκνωτές δεν παίρνουν την τιμή 0 (πλήρης βραχυκύκλωση) όπως υποθέτουμε στην ανάλυση στο χέρι.

Άσκηση 14)

A)

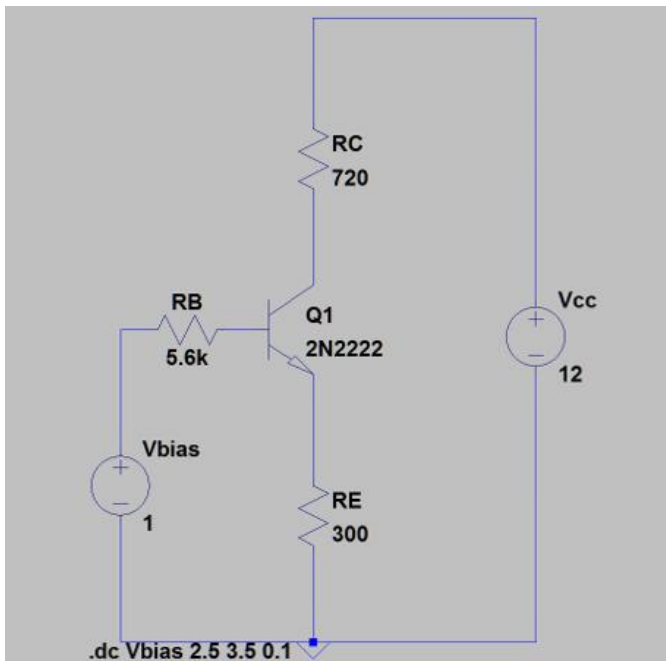


Με DC op. βλέπουμε πως $V_{bias} = 3V$


Cursor 1	
$I(R_C)$	
Horz: 3.0097179V	Vert: 7.0007788mA
Cursor 2	
Horz: -- N/A --	Vert: -- N/A --
Diff (Cursor2 - Cursor1)	
Horz: -- N/A --	Vert: -- N/A --
Slope: -- N/A --	



B)

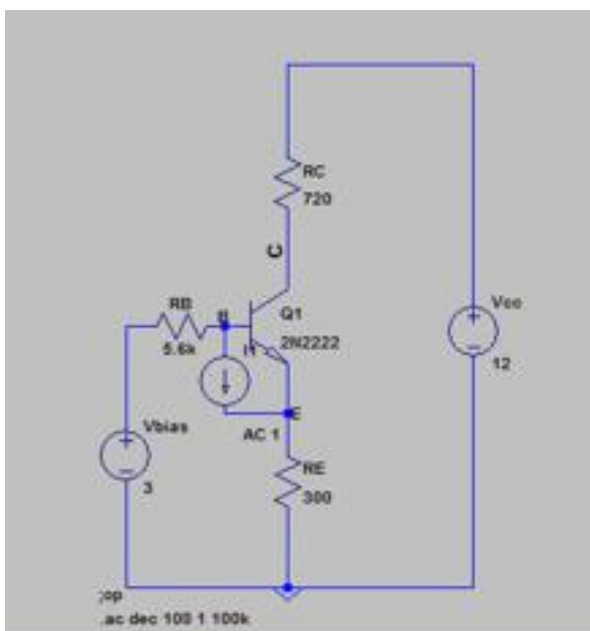Τοποθετώ μεταξύ βάσης και εκπομπού δοκιμαστική πηγή ρεύματος I_x και ισχύει ότι:
 $R_{be} = V_{be}/I_x$





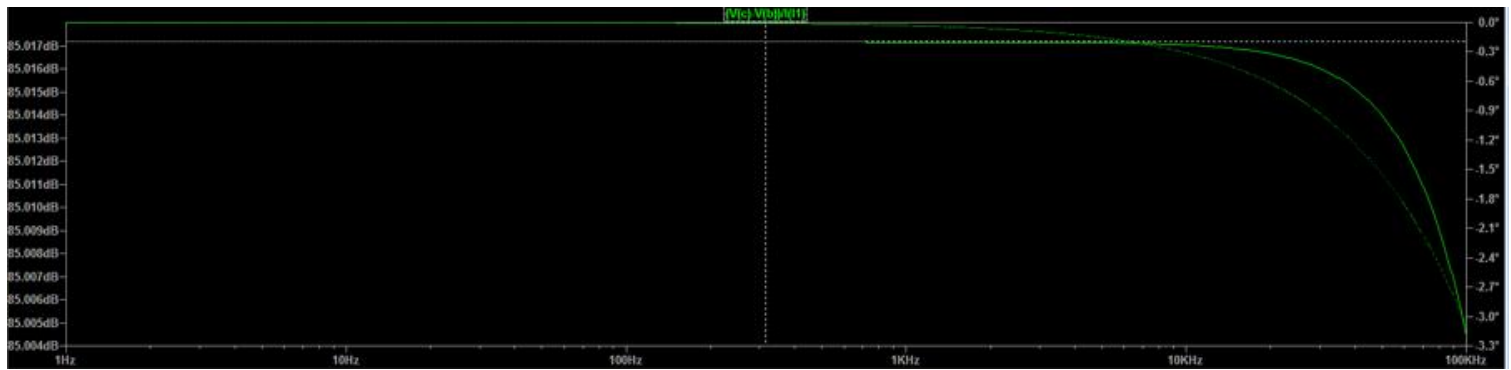

$$R_{be} = 75.5 \Omega$$

Γ)

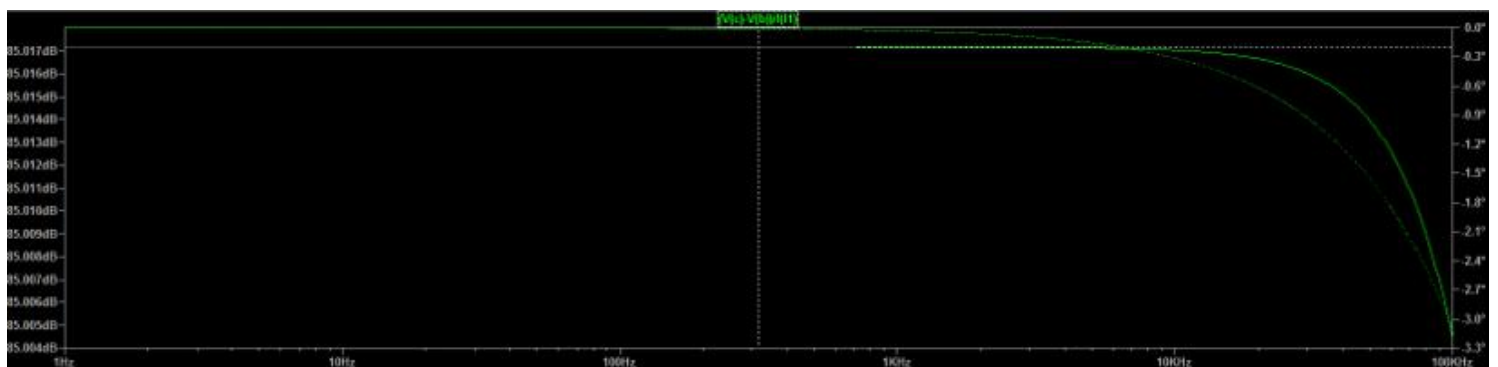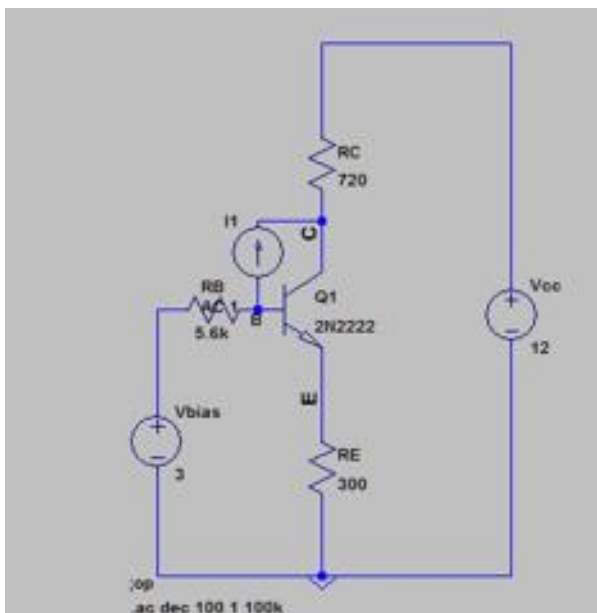Αντίστοιχα για τον υπολογισμό της R_{bc} :



$$R_{be} = 17.78 k\Omega$$

