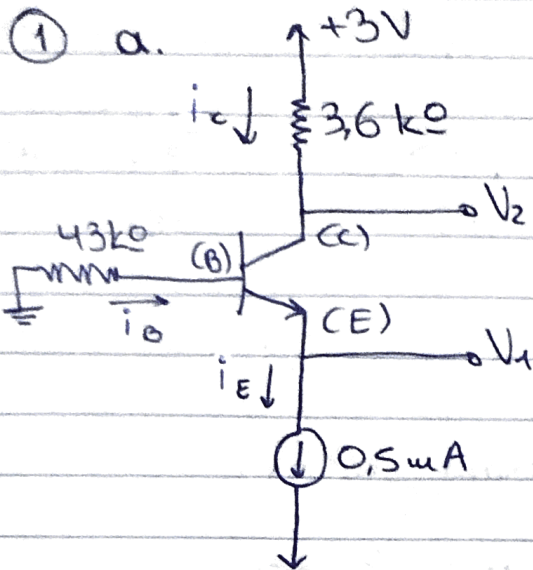


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1

- 3η Σειρά Ασκίσεων
- Γεωργία Αλεξοπούλου
- 03120164



B: πηγή υλινά $\rightarrow i_B \approx 0$

$$i_B = 0 \Rightarrow i_C = i_E$$

$$\Rightarrow \frac{3 - V_2}{3.6 \cdot 10^3} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$$


$$\Rightarrow 3 - V_2 = \frac{3.6}{2} = 1.8$$

$$\Rightarrow V_2 = 1.2 \text{ V}$$

$$V_1 = V_B - V_{BE} \Rightarrow V_1 = -0.7 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_2 = 1.2 \text{ V} > -0.4 \text{ V}$$

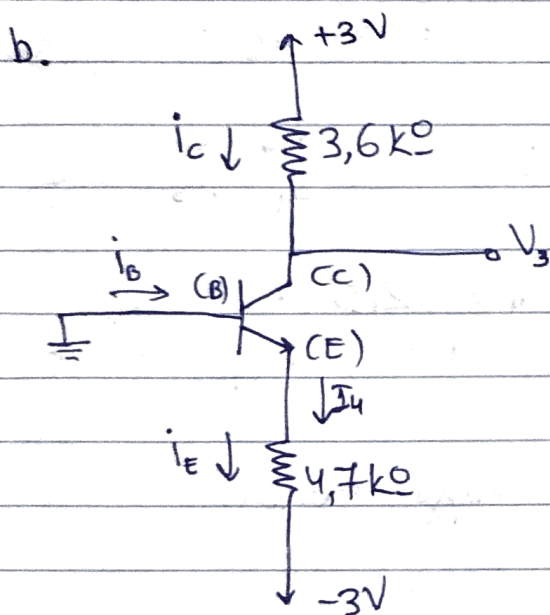Άρα: το κρη τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.



$$i_B = 0 \Rightarrow i_C = i_E$$

$$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_E = -0.7 \text{ V}$$

$$I_4 = \frac{-0.7 + 3}{4.7} \cdot 10^{-3} = \frac{2.3}{4.7}$$

$$\Rightarrow I_4 \approx 0.49 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow i_C = I_4 = 0.49 \text{ mA}$$


$$\Rightarrow \frac{3 - V_3}{3.6 \cdot 10^3} = 0.49 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow V_3 = 3 - 1.764$$

$$\Rightarrow V_3 = 1.236 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_3 = 1.236 \text{ V} > -0.4 \text{ V}$$

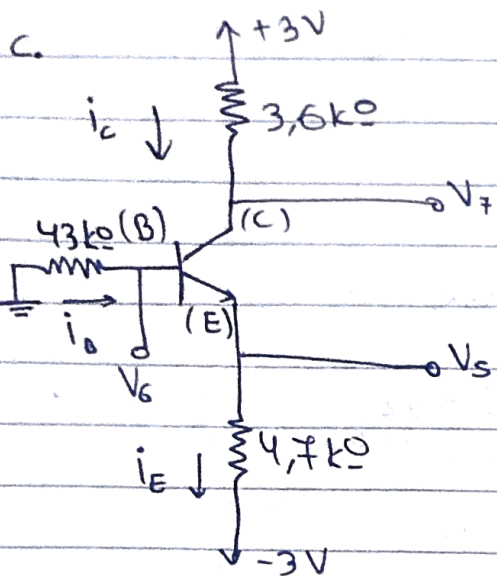Άρα: το κρη τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.



$$i_B = 0 \Rightarrow \frac{-V_B}{43 \cdot 10^3} = 0 \Rightarrow V_B = 0V$$


$$V_{BE} = 0,7V \Rightarrow V_E = -0,7V$$

$$i_E = \frac{V_E + 3}{4,7 \cdot 10^3} = \frac{2,3}{4,7} \cdot 10^{-3} = 0,49 \mu A$$

$$\Delta \text{modu: } i_E = i_C \Rightarrow 3 - V_T = 3,6 \cdot 0,49 \\ \Rightarrow V_T = 1,236V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 1,236V > -0,4V$$

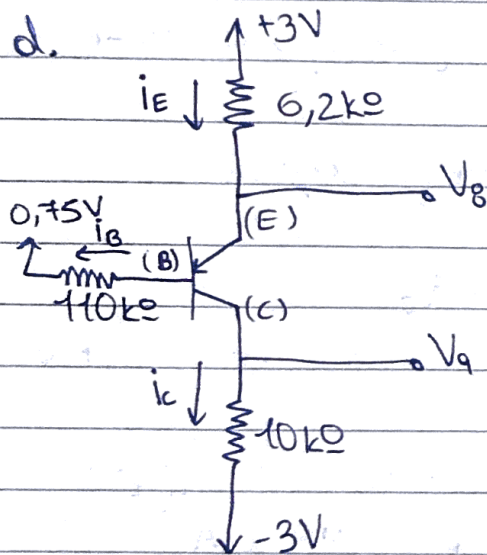Αρα: το πnp τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργή περιοχή.



$$i_B = 0 \Rightarrow \frac{V_B - 0,75}{110 \cdot 10^3} = 0 \Rightarrow V_B = 0,75V$$

$$V_{EB} = 0,7 \Rightarrow V_E - V_B = 0,7 \Rightarrow V_E = 1,45V \\ \Rightarrow V_B = 1,45V$$


$$i_E = \frac{3 - V_B}{6,2 \cdot 10^3} = \frac{1,55}{6,2} \cdot 10^{-3} = 0,25 \mu A$$

$$\Rightarrow i_C = i_E \Rightarrow \frac{V_Q + 3}{10 \cdot 10^3} = 0,25 \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow V_Q = 2,5 - 3 = -0,5V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_Q - 0,75 = -1,25V < -0,4V$$

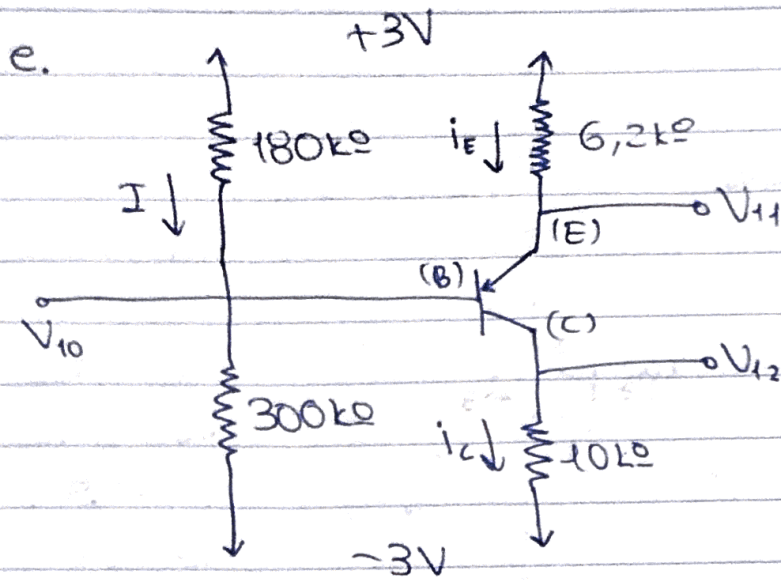Αρα: το pnp τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργή περιοχή.



$$i_B = 0$$

$$I = \frac{6}{480} \cdot 10^{-3} = 0,0125 \text{ mA}$$

$$V_{10} = -3 + 0,0125 \cdot 300 = 0,75 \text{ V}$$

$$V_{EB} = V_E - V_B = 0,7$$

$$\Rightarrow V_E = 1,45 \text{ V}$$


$$\Rightarrow V_{11} = V_E = 1,45 \text{ V}$$

$$i_E = \frac{3 - 1,45}{6,2 \cdot 10^3} = \frac{1,55}{6,2} \cdot 10^{-3} = 0,25 \text{ mA}$$

$$i_C = i_E \Rightarrow \frac{V_{12} + 3}{10 \cdot 10^3} = 0,25 \cdot 10^{-3} \Rightarrow V_{12} = -0,5 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_{12} - V_{10} = -0,5 - 0,75 = -1,25 \text{ V} < 0,4 \text{ V}$$

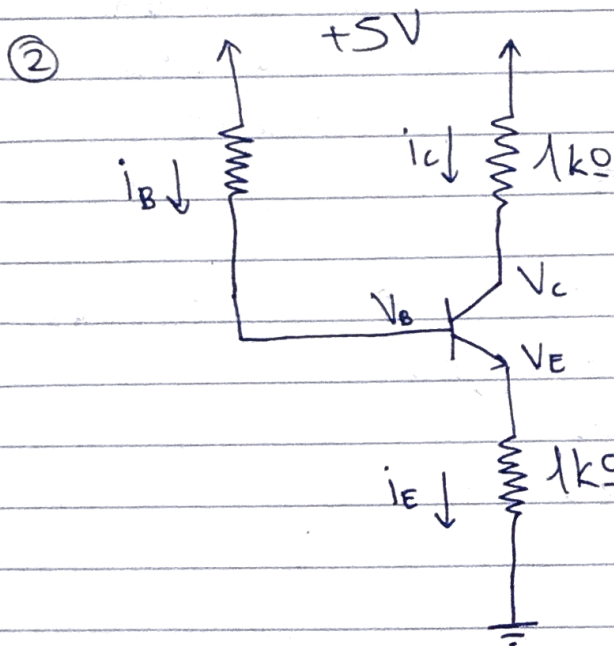Άρα: το pnp τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργή περιοχή.



$$\boxed{\beta = 100} :$$

$$i_B R_B + V_{BE} + i_E \cdot 10^3 = 5$$

$$\Rightarrow i_E = \frac{5 - 0,7}{1 + \frac{R_B}{101}}$$

$$\Rightarrow i_E = \frac{4,3}{1 + \frac{R_B}{101}} \text{ mA}$$

$$V_E = i_E \cdot 10^3 = \frac{4,3}{1 + \frac{R_B}{101}} \text{ V}$$

$$V_B = V_E + 0,7 \text{ V}$$


Το τρανζίστορ βρίσκεται στην οπτική ενεργή περιοχή:

$$i_C = \alpha \cdot i_E = 0,99 \cdot i_E = \frac{4,257}{1 + \frac{R_B}{101}} \text{ mA}$$

$$V_C = 5 - i_C \cdot 10^3 = 5 - \frac{4,257}{1 + \frac{R_B}{101}} \text{ V}$$

+5V

③

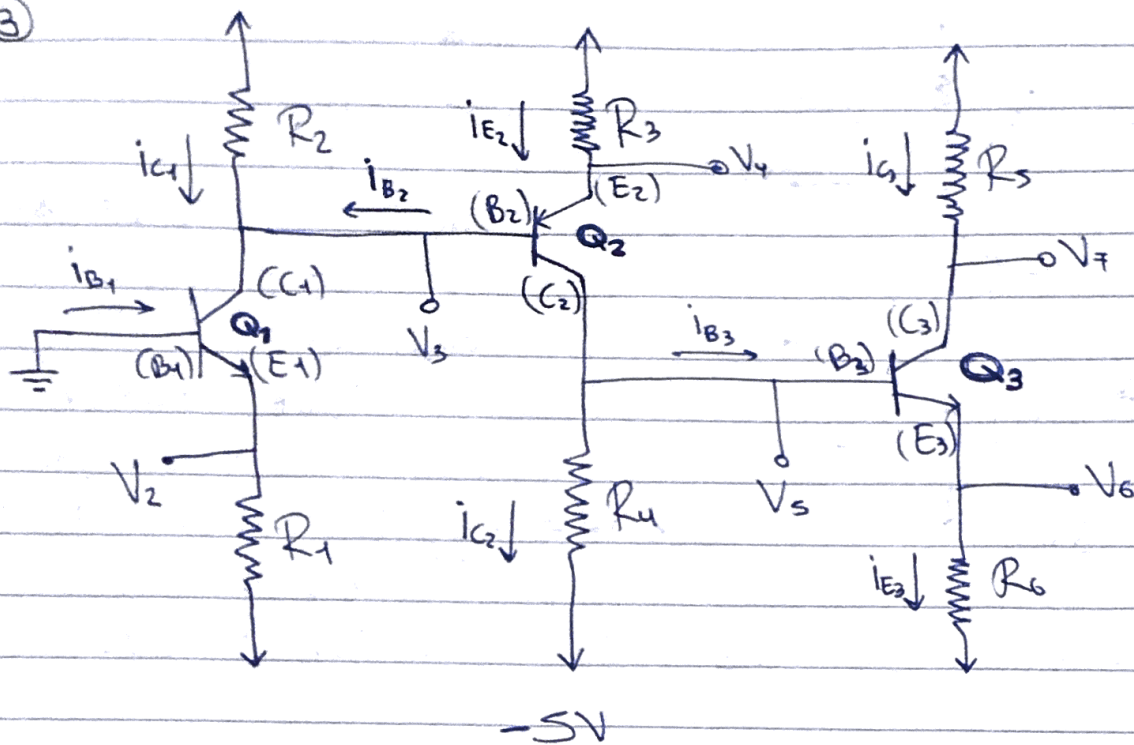

$$\begin{aligned} R_1 &= 2k\Omega \\ R_2 &= 1k\Omega \\ R_3 &= 2k\Omega \\ R_4 &= 8k\Omega \\ R_5 &= 0,5k\Omega \\ R_6 &= 2k\Omega \end{aligned}$$

a. $\beta = \infty \Rightarrow i_{B1} = i_{B2} = i_{B3} = 0$

$$V_2 = V_{BE} = -0,7V \Rightarrow i_{E1} = \frac{-0,7 - (-5)}{2 \cdot 10^3} = \frac{4,3}{2} 10^{-3} = 2,15 \mu A$$

$$i_{C1} = i_{E1} = 2,15 \mu A \Rightarrow V_{C1} = 5 - i_{C1} \cdot 10^3 = 5 - 2,15 = 2,85V$$

$$\Rightarrow V_3 = V_{C1} \Rightarrow V_3 = 2,85V$$

Q2 $V_{EB2} = 0,7 \Rightarrow V_{E2} - V_{B2} = 0,7 \Rightarrow V_{E2} = 0,7 + V_3$
 $\Rightarrow V_{E2} = 3,55V$

$$\Rightarrow V_4 = V_{E2} = 3,55V$$

$$i_{E2} = \frac{5 - V_4}{R_3} = \frac{5 - 3,55}{2 \cdot 10^3} = 0,725 \mu A$$

$$i_{B2} = 0 \Rightarrow i_{C2} = i_{E2} = 0,725 \mu A$$

$$V_{C2} - (-5) = i_{C2} \cdot R_4 \Rightarrow V_{C2} = 0,725 \cdot 8 - 5 = 0,8V$$

$$\Rightarrow V_5 = V_{C2} = 0,8V$$

$$\textcircled{Q_3} \rightarrow V_{E_3} = V_{B_3} - V_{BE_3} = V_5 - 0,7 = 0,1 \text{ V}$$

$$\rightarrow V_6 = V_{E_3} = 0,1 \text{ V}$$

$$i_{E_3} = \frac{V_6 - (-5)}{2 \cdot 10^3} = \frac{5,1}{2} \cdot 10^{-3} = 2,55 \text{ mA}$$

$$i_{B_3} = 0 \Rightarrow i_{E_3} = i_{C_3} = 2,55 \text{ mA}$$

$$\Delta \text{νααδii: } V_7 = 5 - i_{C_3} \cdot R_5 = 5 - 1,275 \Rightarrow V_7 = 3,725 \text{ V}$$

$$\theta. \quad \boxed{\beta = 100} \Rightarrow V_2 = -0,7 \text{ V}$$

$$i_{E_1} = \frac{V_2 - (-5)}{2 \cdot 10^3} = 2,15 \text{ mA} \Rightarrow i_{C_1} = \alpha \cdot i_{E_1} = 0,99 \cdot 2,15 = 2,1285 \text{ mA}$$

Η αντιστάση R_2 διαρρέεται από ρεύμα:

$$i_1 = i_{C_1} - i_{B_2} = i_{C_1} - \frac{i_{E_2}}{101}$$

$$V_3 = V_4 + V_{EB_2} \Rightarrow i_1 \cdot R_2 = i_{E_2} \cdot R_3 + 0,7$$

$$\Rightarrow 10^3 \left(2,1285 - \frac{i_{E_2}}{101} \right) = 2 \cdot 10^3 \cdot i_{E_2} + 0,7$$

$$\Rightarrow i_{E_2} \approx 0,71 \text{ mA}$$

$$V_4 = 5 - i_{E_2} \cdot R_3 = 5 - 0,71 \cdot 2 = 3,58 \text{ V}$$

$$V_3 = V_4 - 0,7 = 2,88 \text{ V}$$

$$i_{C_2} = \alpha \cdot i_{E_2} = 0,99 \cdot 0,71 = 0,7029 \text{ mA}$$

$$i_2 = i_{C_2} - i_{B_3} = 0,7029 - \frac{i_{E_3}}{101}$$

$$\text{Ομοίως με πριν: } i_2 \cdot R_4 = 0,7 + R_6 \cdot i_{E_3}$$

$$\Rightarrow 8 \cdot 10^3 \left(0,7029 - \frac{i_{E_3}}{101} \right) = 0,7 + 2 \cdot 10^3 i_{E_3}$$


$$\Rightarrow i_{E_3} = 2,37 \text{ mA}$$

$$V_6 = -5 + 2,37 \cdot 2 = -0,26 \text{ V}$$

$$V_5 = V_6 + 0,7 = 0,44 \text{ V}$$

$$i_{C_3} = \alpha \cdot i_{E_3} = 0,99 \cdot 2,37 = 2,3463 \text{ mA}$$
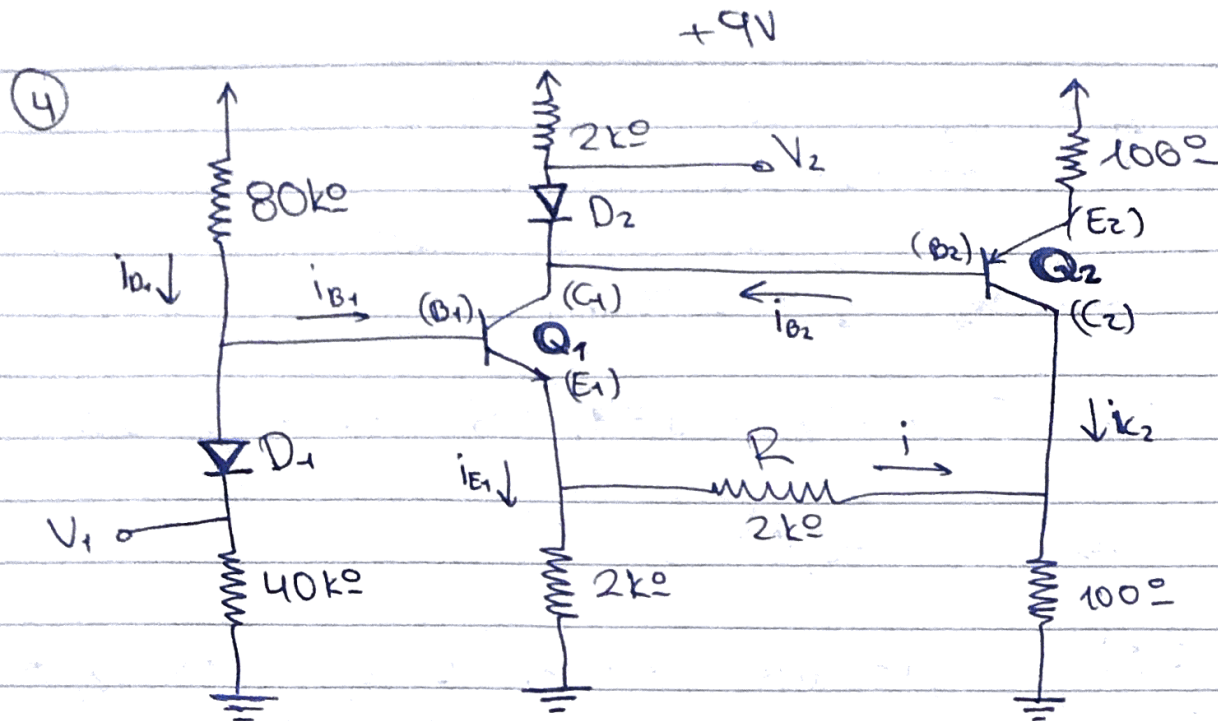
$$\Rightarrow V_7 = 5 - i_{C_3} \cdot R_5 = 5 - 2,3463 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow V_7 \approx 3,83 \text{ V}$$



A. Approximate apximi cu R :

$$\beta = \infty \Rightarrow i_{B1} = i_{B2} = 0$$

$$V_{D1} = V_{BE1} \Rightarrow V_1 = V_{E1}$$

$$40i_{D1} = 2i_{E1} \Rightarrow i_{D1} = 0,05i_{E1}$$

$$i_{D1} = \frac{9 - 0,7}{80 + 40} \cdot 10^{-3} = 0,069 \mu A \approx 0,07 \mu A$$

Apă: $i_{E1} = \frac{0,069}{0,05} = 1,38 \mu A$

$$V_{E1} = 2 \cdot i_{E1} = 2,77 V \approx 2,8 V$$

$$V_{D1} = V_{E1} + 0,7 = 3,5 V$$

$$i_{C1} = i_{E1} = 1,38 \mu A$$

$$V_2 = 9 - i_{C1} \cdot 2 = 9 - 2 \cdot 1,38 \approx 6,2 V$$

$$V_{C1} = V_2 - V_{D2} = 6,2 - 0,7 = 5,5 V$$

$$V_{E2} = V_2 = 6,2 V$$

$$i_{E2} = \frac{9 - 6,2}{100} = 28 \mu A$$

$$i_{C2} = i_{E2} = 28 \mu A$$

$$V_{C2} = 28 \cdot 0,1 = 2,8 V$$

Επειδή $V_{E1} = V_{C2}$, αν ανδέσουμε των R δεν θα διαφέρει από πριν, γιατί δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού, επομένως ότι υπολογιστεί μένει ως έχει.

$$B. \quad \boxed{\beta=100} \Rightarrow V_1 = V_{E1}$$

$$i_{B1} = \frac{V_1}{40} = \frac{V_{E1}}{40} = 0,025 V_{E1}$$

$$i_{E1} = \frac{V_{E1}}{2} + i = 0,5 V_{E1} + i$$

$$i_{B1} = \frac{i_{E1}}{101} = 0,005 V_{E1} + 0,01i$$

Για των ανιστάση με τα $80k\Omega$: $i_{80k\Omega} = i_{B1} + i_{B2} = 0,03 V_{E1} + 0,01i$

$$V_{C2} = V_{E1} - 2i$$

$$i_{C2} = -i + \frac{V_{C2}}{0,1} = 10 V_{E1} - 21i$$

$$i_{B2} = \frac{i_{C2}}{101} = 0,1 V_{E1} - 0,21i$$

$$i_{C2} = \alpha \cdot i_{E1} = 0,995 V_{E1} + 0,99i$$

$$i_{B2} = i_{C1} - i_{B1} = 0,395 V_{E1} + 1,2i$$

$$i_{E2} = \frac{i_{C2}}{\alpha} = 10,1 V_{E1} - 21,2i$$

$$i_{B2} - 2 = i_{E2} - 0,1 \Rightarrow 2(0,395 V_{E1} + 1,2i) = 0,1(10,1 V_{E1} - 21,2i)$$

$$\Rightarrow i = 0,05 V_{E1} \quad (1)$$

Πιάνω τάση στην ανιστάση με τα $80k\Omega$:

$$(0,03 V_{E1} + 0,01i) 80 = 9 - V_{E1} - 0,7$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} V_{E1} = 2,41 \text{ V}$$

$$i = 0,12 \text{ mA}$$

Από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε:

$$V_{B1} = 2,41 + 0,7 \approx 3,11 \text{ V}$$

$$i_{E1} = 1,325 \text{ mA}$$

$$i_{B1} = 13,12 \mu\text{A}$$

$$i_{D1} = 60,25 \mu\text{A}$$


$$V_{C1} = 9 - 60,25 \cdot 10^{-3} - 0,7 \approx 8,24 \text{ V}$$

$$V_{E2} = 6,82 \text{ V}$$

$$i_{E2} = \frac{9 - 6,82}{0,1} = 21,8 \text{ mA}$$

$$i_{C2} = 0,99 \cdot 21,8 = 21,6 \text{ mA}$$

$$V_{C2} = 2,17 \text{ V}$$

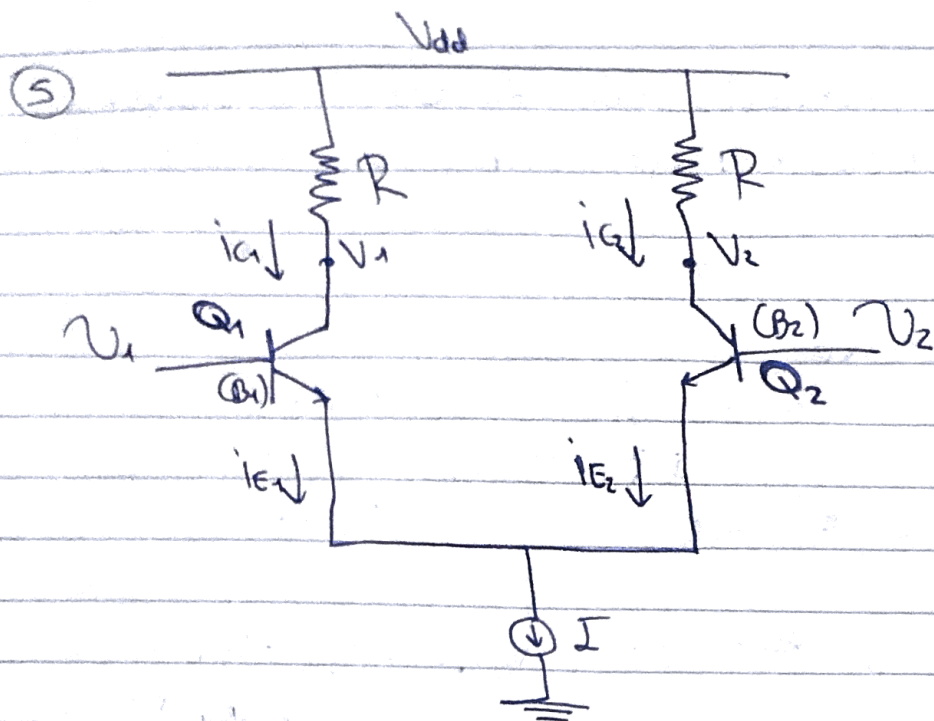

$$A. i_{C1} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{B1} - V_T}{V_T}\right) \quad (1)$$

$$i_{C2} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{B2} - V_T}{V_T}\right) \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{i_{C1}}{i_{C2}} = \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) \quad (3)$$

B. NPK: $i_{E1} + i_{E2} = I$, $i_E = \frac{i_C}{\alpha}$

$$\Rightarrow \frac{i_{C1}}{\alpha} + \frac{i_{C2}}{\alpha} = I \Rightarrow i_{C1} + i_{C2} = \alpha I \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow i_{C1} = \frac{\alpha I}{1 + \exp\left(\frac{-V_{B1} + V_{B2}}{V_T}\right)}, \quad i_{C2} = \frac{\alpha I}{1 + \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)}$$

$$C. i_{C1} - i_{C2} = \frac{\alpha I \left(\exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{B2} - V_{B1}}{V_T}\right) \right)}{\left(1 + \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)\right) \left(1 + \exp\left(\frac{V_{B2} - V_{B1}}{V_T}\right)\right)}$$

$$\Rightarrow i_{C1} - i_{C2} = I \cdot \tanh\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{2V_T}\right)$$

for $i_{E1} = 0,99I$: $i_{C1} = \alpha \cdot 0,99 \cdot I$

$$\Rightarrow \alpha \cdot 0,99I = \frac{\alpha I}{1 + \exp\left(\frac{V_{B2} - V_{B1}}{V_T}\right)}$$

$$\Rightarrow 1 + \exp\left(\frac{V_{B2} - V_{B1}}{V_T}\right) = \frac{1}{0,99}$$

$$\Rightarrow V_T \cdot \ln\left(\frac{1}{0,99} - 1\right) = V_{B2} - V_{B1}$$

$$\Rightarrow V_{B1} - V_{B2} = 114,88 \text{ mV}$$